


0.6 輸入阻抗與輸出阻抗(Input and Output Impedance)

Input Impedance


$$R_{in} (Z_{in})$$

輸入埠看成是無源線性網路

VCXS

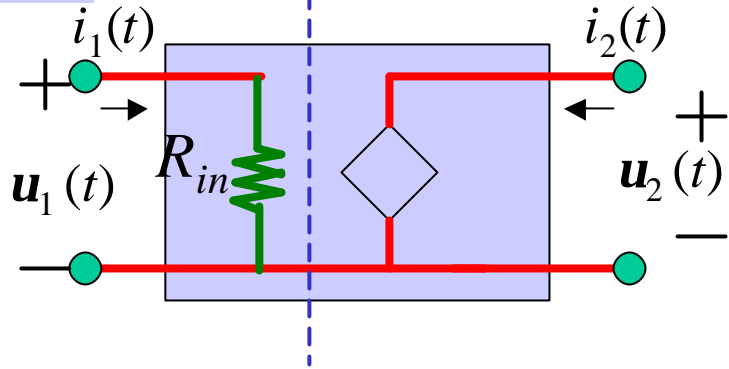

CCXS

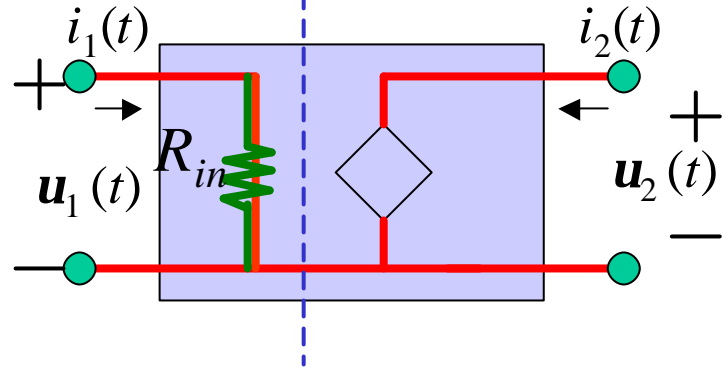


Output Impedance


$$R_{out} (Z_{out})$$

輸出埠看成是“有”源線性網路

XCVS

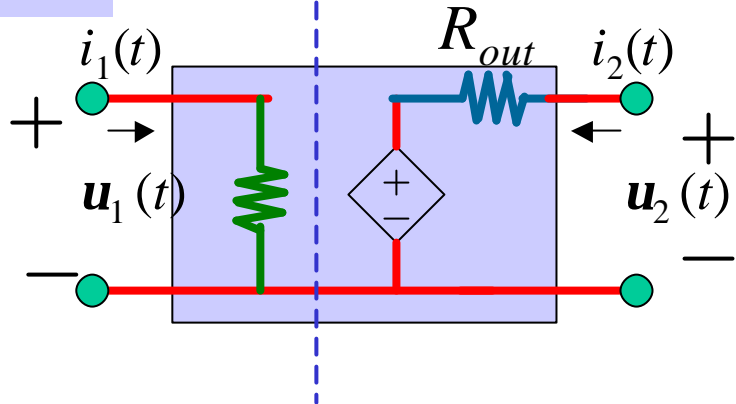

XCCS

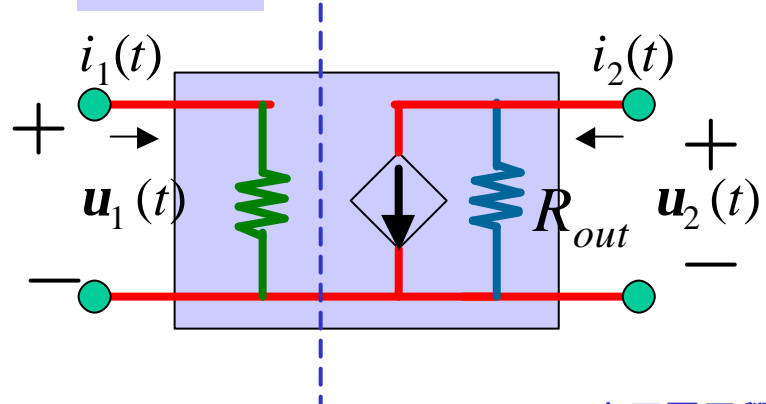


THE FOUR AMPLIFIER TYPES

| Type | Circuit Model | Gain Parameter | Ideal Characteristics |
|----------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| Voltage Amplifier | | Open-Circuit Voltage Gain $A_{vo} \equiv \frac{v_o}{v_i} \Big _{i_o = 0} \quad (\text{V/V})$ | $R_i = \infty$ $R_o = 0$ |
| Current Amplifier | | Short-Circuit Current Gain $A_{is} \equiv \frac{i_o}{i_i} \Big _{v_o = 0} \quad (\text{A/A})$ | $R_i = 0$ $R_o = \infty$ |
| Transconductance Amplifier | | Short-Circuit Transconductance $G_m \equiv \frac{i_o}{v_i} \Big _{v_o = 0} \quad (\text{A/V})$ | $R_i = \infty$ $R_o = \infty$ |
| Transresistance Amplifier | | Open-Circuit Transresistance $R_m \equiv \frac{v_o}{i_i} \Big _{i_o = 0} \quad (\text{V/A})$ | $R_i = 0$ $R_o = 0$ |

例題

輸入及輸出阻抗對電壓放大器的影響

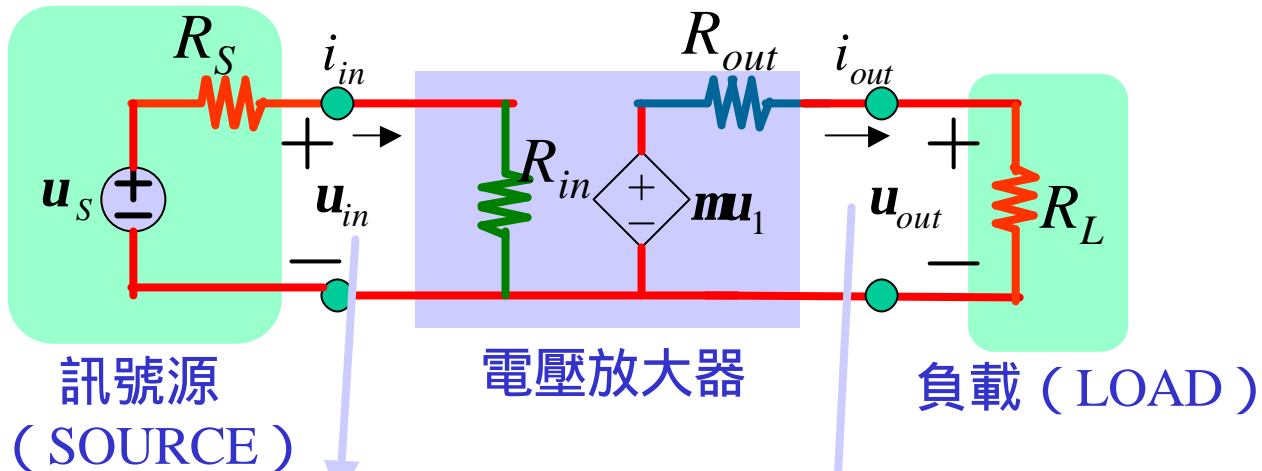

$$u_{in} = u_s \frac{R_{in}}{R_s + R_{in}}$$

$$u_{out} = \mu u_{in} \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$

$$A_V = \frac{u_{out}}{u_{in}} = m \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$

沒有考慮訊號源之輸出阻抗
(Source impedance) R_s

$$A'_V = \frac{u_{out}}{u_S} = \frac{u_{in}}{u_S} \cdot \frac{u_{out}}{u_{in}}$$

$$= \frac{R_{in}}{R_S + R_{in}} \cdot \frac{R_L}{R_{out} + R_L}$$

輸入負載效應

輸出負載效應

$$R_{in} \rightarrow \infty$$

$$R_L \rightarrow \infty$$

1

1

設計電壓放大器時，最好要求

$$R_L \gg R_{out}$$

$$R_S \ll R_{in}$$

一般放大器設計時，由訊號源(source)和負載(load)所要的訊號來考慮

| Source | R_{in} | R_{out} | 負載訊號 |
|---------|----------|-----------|---------|
| Voltage | 愈大愈好 | 愈小愈好 | Voltage |
| Current | 愈小愈好 | 愈大愈好 | Current |
| Power | 剛剛好 | 剛剛好 | Power |

考慮的由訊號源傳送到負載的最大功率， R_{in} 要等於Source的輸出阻抗， R_{out} 要等於負載阻抗。