

0.7 RC電路與頻率響應

放大器的頻率響應


Frequency Response of an Amplifier

放大器的增益是頻率的函數，通常是用一個轉換函數(transfer function) $T(j\omega)$ 或 $T(s)$ 來表示，是一個複數的函數。頻率響應來自電路中的電容或電感的成分。


以一個電壓放大器，其轉換函數(transfer function) $T(j\omega)$ 或 $T(s)$ 定義作

$$T(s) = T(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} \quad s = j\omega$$

$$|T(j\omega)| = \left| \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} \right|$$
$$\angle T(j\omega) = f$$

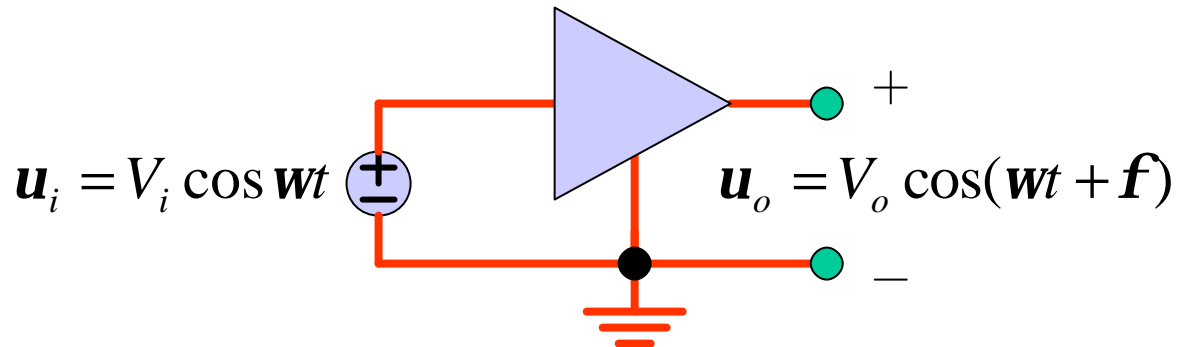

一個典型電壓放大器的頻率響應

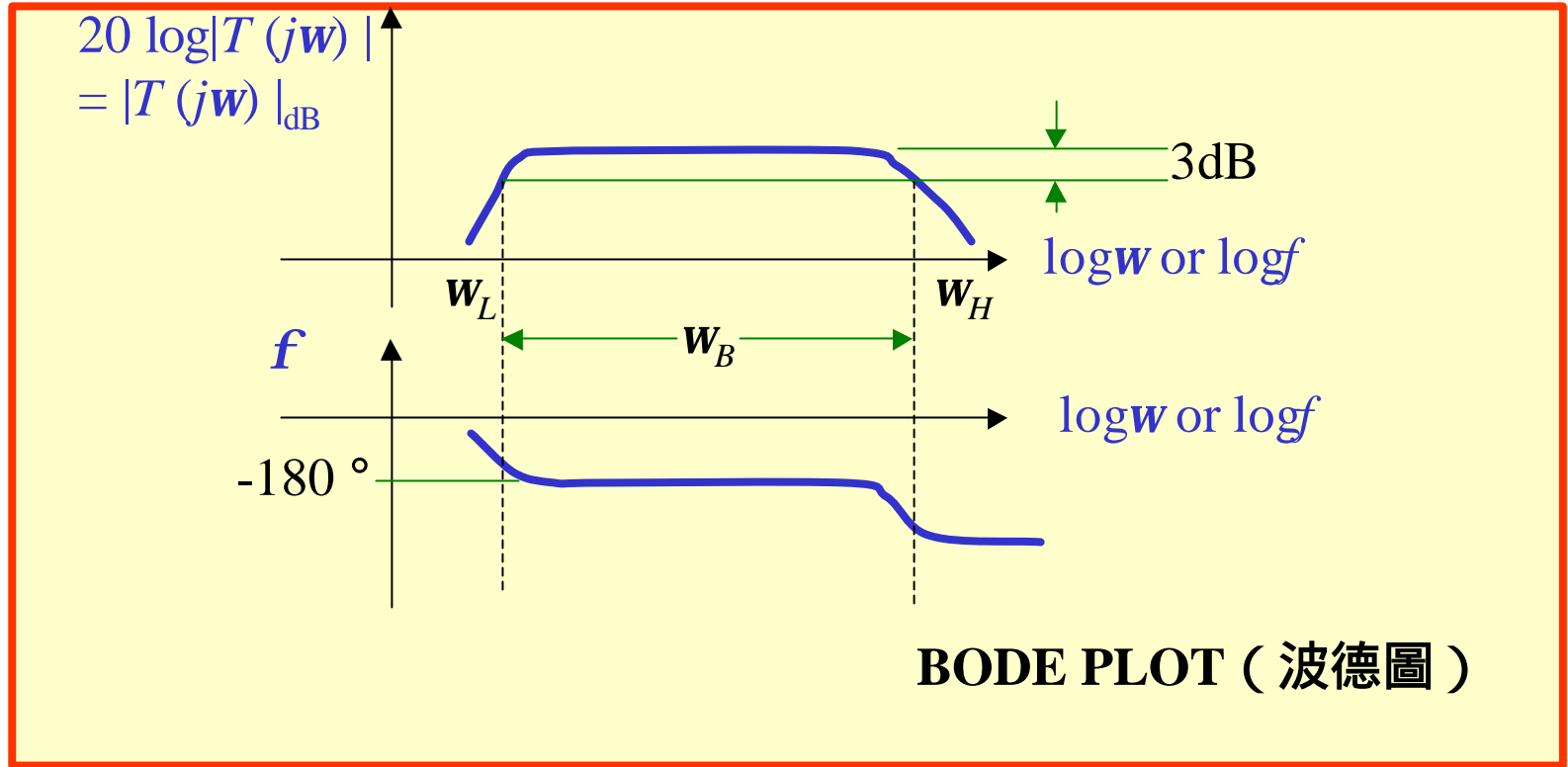

$$u_i(t) = \sum V_i(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega))$$

$$u_o(t) = \sum |T(j\omega)| V_i(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega) + \underline{f(\omega)})$$

Amplitude distortion

Phase distortion

dB (分貝)

相對的單位

電流或電壓增益

功率增益

給定一參考量(0dB)，其他量相對於參考量的大小
適合數量級範圍大的量的描述

$$A_u(\text{dB}) \equiv 20 \log |A_u| = 20 \log \left| \frac{V_o}{V_i} \right|$$

$$A_i(\text{dB}) \equiv 20 \log |A_i| = 20 \log \left| \frac{I_o}{I_i} \right|$$

$$A_p(\text{dB}) \equiv 10 \log |A_p| = 10 \log \left| \frac{P_o}{P_i} \right| \quad (\text{Power gain})$$

$$1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \rightarrow 2 \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad 20 \log 2 = +6 \text{ dB}$$

$$2 \frac{\text{V}}{\text{A}} \rightarrow 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad 20 \log \frac{1}{2} = -6 \text{ dB}$$

$$1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \rightarrow 10 \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad 20 \log 10 = +20 \text{ dB}$$

$$10 \frac{\text{V}}{\text{A}} \rightarrow 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} \quad 20 \log \frac{1}{10} = -20 \text{ dB}$$

$$1 \text{ W} \rightarrow 2 \text{ W} \quad 10 \log 2 = +3 \text{ dB}$$

$$2 \text{ W} \rightarrow 1 \text{ W} \quad 10 \log \frac{1}{2} = -3 \text{ dB}$$


$$1 \text{ W} \rightarrow 10 \text{ W} \quad 10 \log 10 = +10 \text{ dB}$$

$$10 \text{ W} \rightarrow 1 \text{ W} \quad 10 \log \frac{1}{10} = -10 \text{ dB}$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} A_{u3} \quad A_u (\text{dB}) = A_{u1} (\text{dB}) + A_{u2} (\text{dB}) + A_{u3} (\text{dB})$$


RC 電路

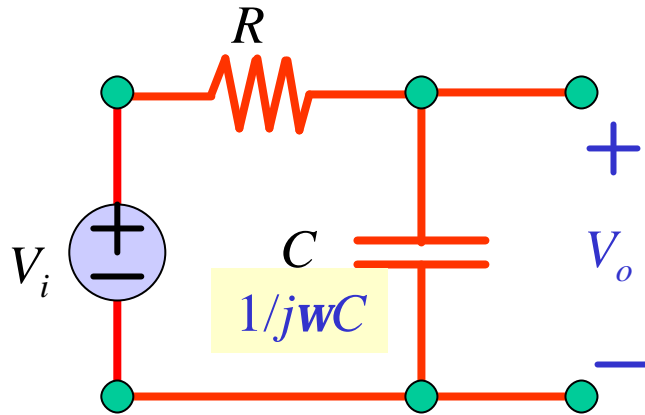這裡討論的是最簡單的RC電路，其中只包含一個有效電容，又稱做STC (single time constant)電路。



Low pass network


低通網路

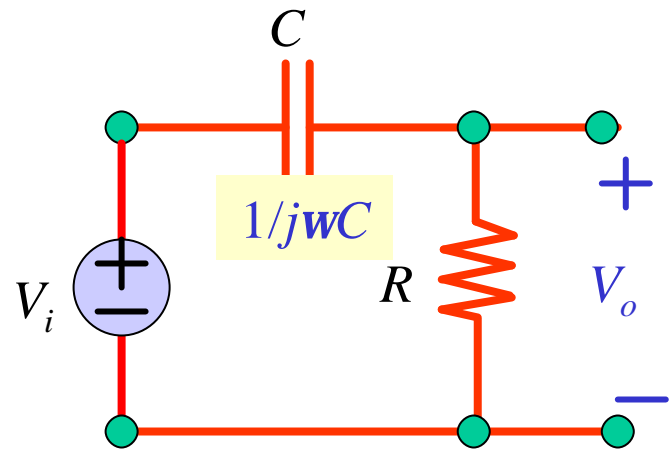

High pass network

高通網路



Low pass network
低通網路

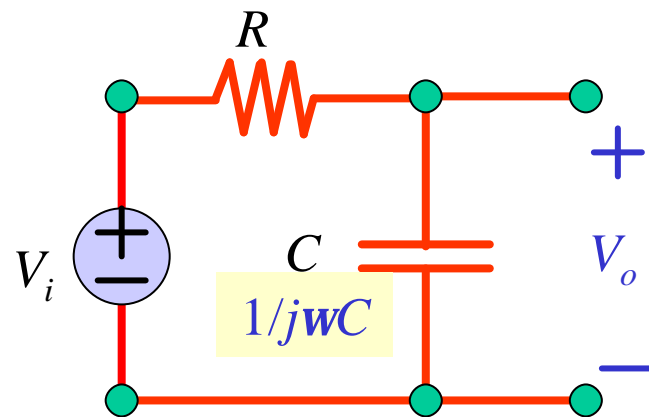

$$T(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$|T(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{1}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^{1/2}}$$
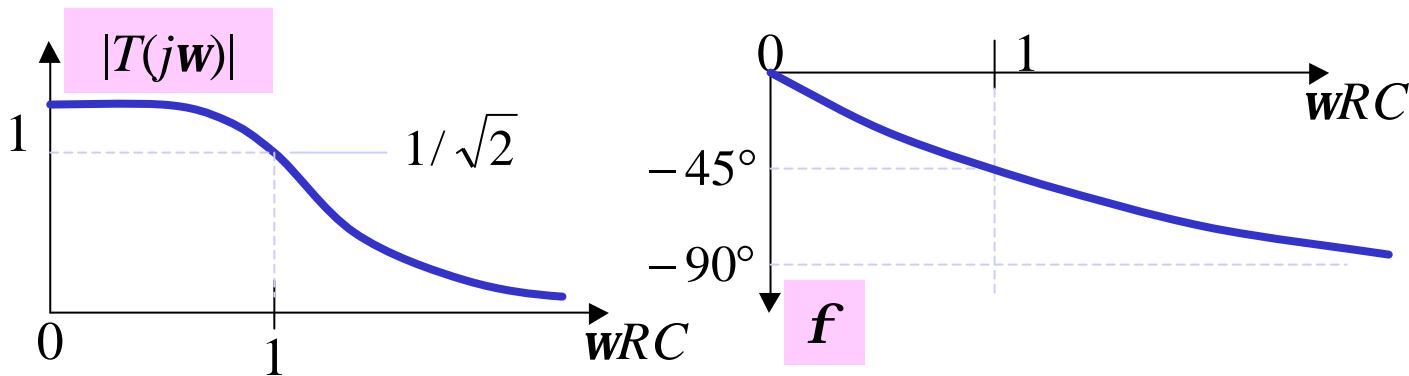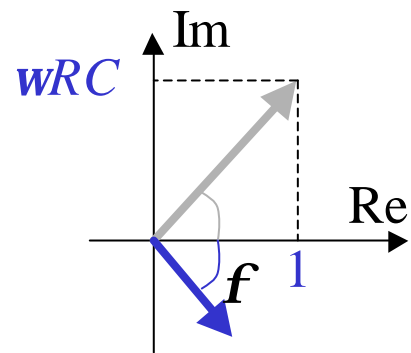
$$\angle T(j\omega) = \angle \left(\frac{1}{1 + j\omega RC} \right) = -\angle(1 + j\omega RC) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$




$$|T(j\omega)|(\text{dB}) = 20 \log \left[\frac{1}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^{1/2}} \right] = -10 \log [1 + \omega^2 R^2 C^2]$$

$$\omega^2 R^2 C^2 \gg 1$$

$$|T(j\omega)|(\text{dB}) \approx -20 \log \omega RC = -20 \log 2\pi f RC = -20 \log f - 20 \log 2\pi RC$$

$$f \rightarrow 2f$$

$$|T(2f)|(\text{dB}) - |T(f)|(\text{dB}) = -20 \log 2f + 20 \log f = -20 \log 2 = -6 \text{dB}$$

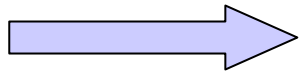


-6dB/Octave

STC或一階濾波器(first-order filter)之特徵


$$f \rightarrow 10f$$

$$|T(10f)|(\text{dB}) - |T(f)|(\text{dB}) = -20 \log 10f + 20 \log f = -20 \log 10 = -20 \text{dB}$$

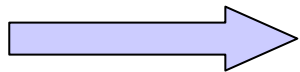


-20dB/Decade

低通電路的波德圖

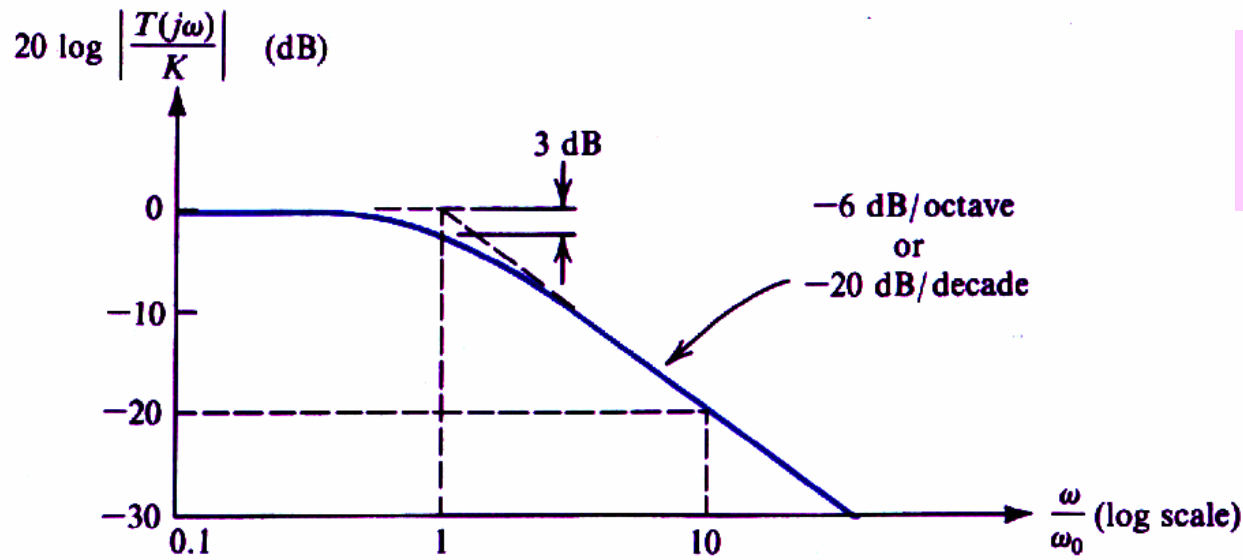

$$W_0 = \frac{1}{RC}$$

(a)

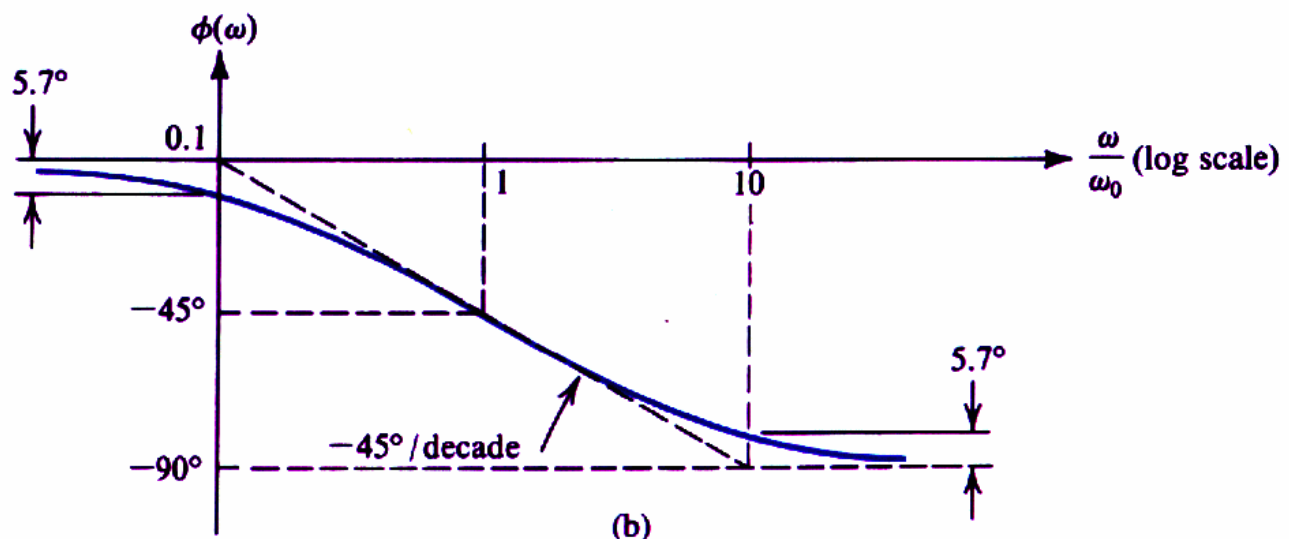


訊號衰減處有-90°相差。

(b)




High pass network 高通網路
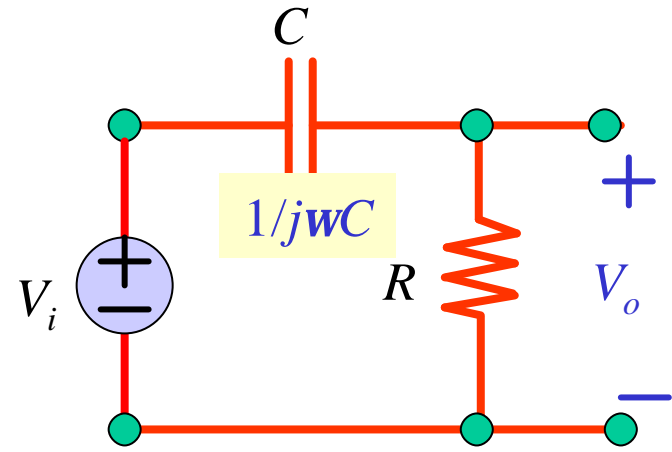
$$T(j\omega) = \frac{V_o(j\omega)}{V_i(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$




$$|T(j\omega)| = \left| \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \right| = \frac{\omega RC}{(1 + \omega^2 R^2 C^2)^{1/2}}$$

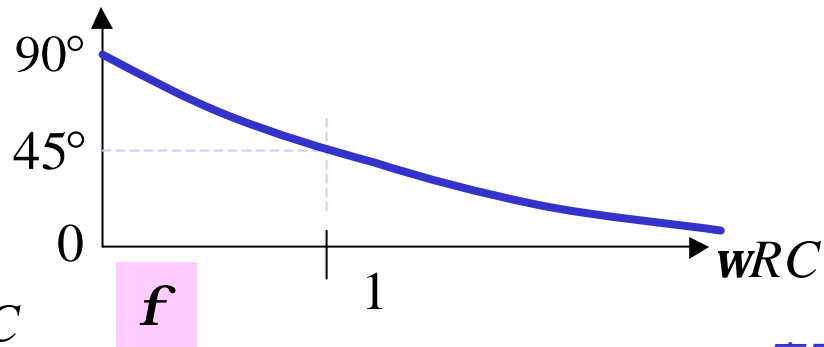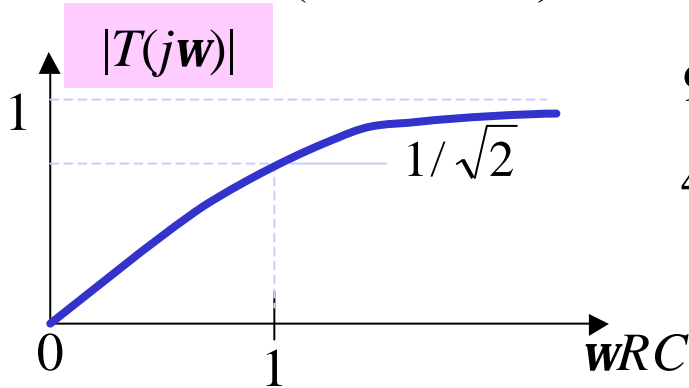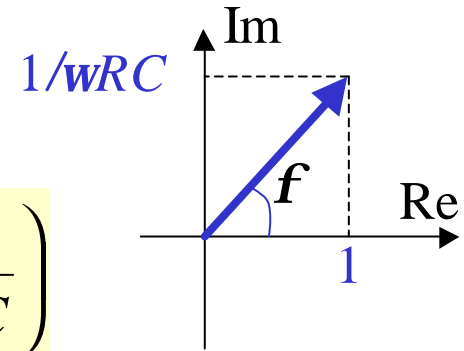
$$\angle T(j\omega) = \angle \left(\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} \right) = -\angle \left(1 + \frac{1}{j\omega RC} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1}{\omega RC} \right)$$



高通電路的波德圖

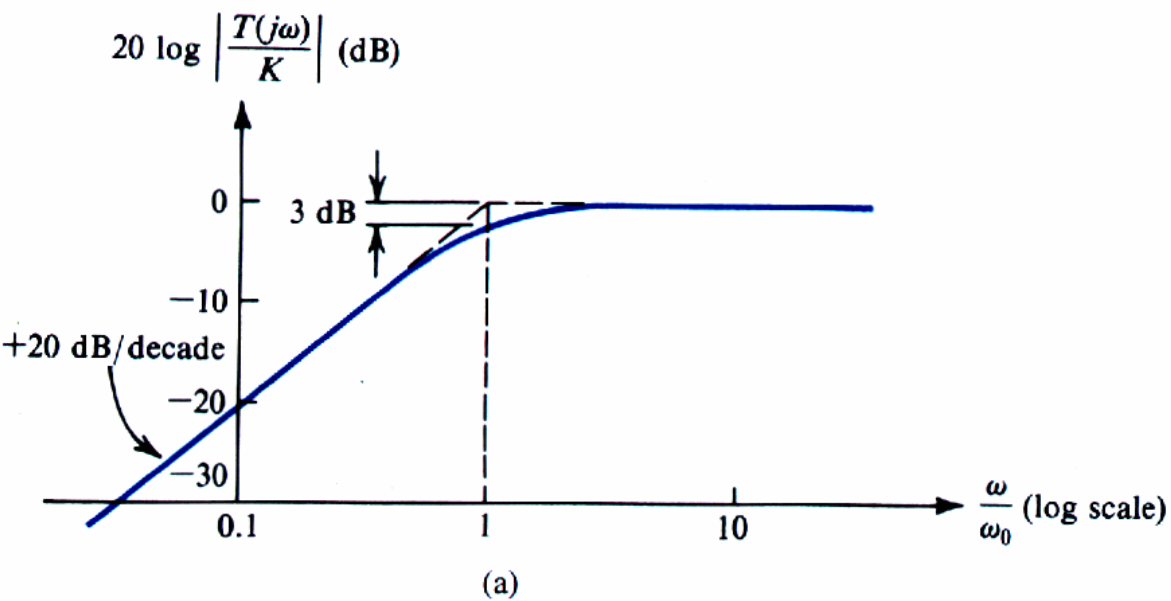

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

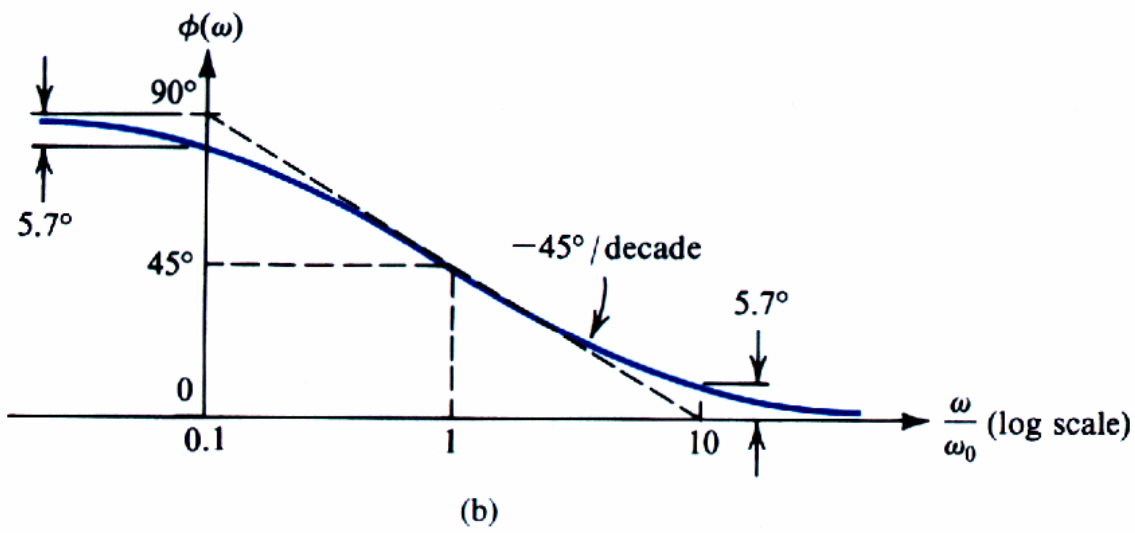


訊號衰減處有
90°相差。

FREQUENCY RESPONSE OF STC NETWORKS

	Low-Pass (LP)	High-Pass (HP)
Transfer Function $T(s)$	$\frac{K}{1 + (s/\omega_0)}$	$\frac{Ks}{s + \omega_0}$
Transfer Function (for physical frequencies) $T(j\omega)$	$\frac{K}{1 + j(\omega/\omega_0)}$	$\frac{K}{1 - j(\omega_0/\omega)}$
Magnitude Response $ T(j\omega) $	$\frac{ K }{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$	$\frac{ K }{\sqrt{1 + (\omega_0/\omega)^2}}$
Phase Response $\angle T(j\omega)$	$-\tan^{-1}(\omega/\omega_0)$	$\tan^{-1}(\omega_0/\omega)$
Transmission at $\omega = 0$ (dc)	K	0
Transmission at $\omega = \infty$	0	K
3-dB Frequency	$\omega_0 = 1/\tau$; $\tau \equiv$ time constant $\tau = CR$ or L/R	

例題

輸入電容對電壓放大器的影響

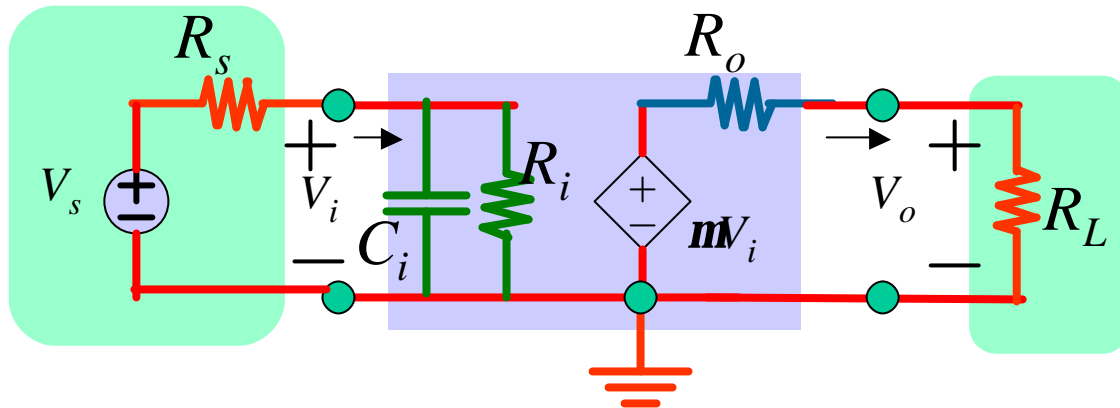

(a) 計算轉換函數 $V_o/V_s(s)$ ，並找出 dc gain 及 3dB frequency。

$$\begin{aligned}
 T(s) &= \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_i}{V_s} \cdot \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_i // \frac{1}{sC_i}}{R_s + R_i // \frac{1}{sC_i}} \cdot m \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} \\
 &= \frac{R_i}{R_s + R_i + sC_i R_i R_s} \cdot m \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} \\
 &= \left[\frac{1}{1 + sC_i (R_i // R_s)} \right] \left[\frac{R_i}{R_s + R_i} m \frac{R_L}{R_o + R_L} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_i // \frac{1}{sC_i} &= \frac{R_i \frac{1}{sC_i}}{R_i + \frac{1}{sC_i}} \\
 &= \frac{R_i}{1 + sCR_i}
 \end{aligned}$$

dc gain
 $s=0$

$$K = \frac{R_i}{R_s + R_i} m \frac{R_L}{R_o + R_L}$$

3dB frequency

$$\omega_0 = \frac{1}{C_i (R_i // R_s)} = \left(C_i \frac{R_i R_s}{R_s + R_i} \right)^{-1} \quad (C_i \times \text{看到外界的電阻})^{-1}$$

(b)若 $R_s=20\text{k}\Omega$, $R_i=100\text{k}\Omega$, $C_i=60\text{pF}$, $m=144\text{V/V}$, $R_o=200\Omega$, $R_L=1\text{k}\Omega$, 計算dc gain , 3dB frequency及unity gain frequency (gain為1或0dB的頻率)。

dc gain

$$K = \frac{100}{20+100} 144 \frac{20}{0.2+20} = 100 \rightarrow 40\text{dB}$$

3dB frequency

$$\omega_0 = \frac{1}{C_i (R_i // R_s)} = \frac{1}{60\text{pF} \times (20 // 100)\text{k}\Omega} = 10^6 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = 10^6 / 2\pi = 159.2\text{kHz}$$

unity gain frequency

$$\omega_t = 100\omega_0 = 10^8 \text{ rad/s}$$

$$f_t = 10^8 / 2\pi = 15.92\text{MHz}$$

Fall-off rate -20dB/dec , gain為40dB , 故經2dec降為0dB。

(c)求下列輸入訊號對應之輸出訊號 $u_o(t)$:

$$u_i(t) = 0.1 \sin 10^2 t, \text{ V}$$

$$\omega = 10^2 \text{ rad/s} = \omega_0 / 10^4, |T| \sim K = 100, \mathbf{f} \sim 0^\circ. \text{ 故 } u_o(t) = 10 \sin 10^2 t, \text{ V}$$

$$u_i(t) = 0.1 \sin 10^5 t, \text{ V}$$

$$\omega = 10^5 \text{ rad/s} = \omega_0 / 10, |T| \sim K = 100, \mathbf{f} \sim -5.7^\circ. \text{ 故 } u_o(t) = 10 \sin(10^5 t - 5.7^\circ), \text{ V}$$

$$\text{更準確一點 } |T| = 99.5, \mathbf{f} = -\tan^{-1} 0.1 = -5.7^\circ \quad u_o(t) = 9.95 \sin(10^5 t - 5.7^\circ), \text{ V}$$

$$u_i(t) = 0.1 \sin 10^6 t, \text{ V}$$

$$\omega = 10^6 \text{ rad/s} = \omega_0, |T| = 100 / \sqrt{2} = 70.7, \mathbf{f} = -45^\circ. \text{ 故}$$

$$u_o(t) = 7.07 \sin(10^6 t - 45^\circ), \text{ V}$$




$$u_i(t) = 0.1 \sin 10^8 t, \text{ V}$$

$$\omega = 10^8 \text{ rad/s} = 100\omega_0, |T| \sim 1, \mathbf{f} \sim -90^\circ. \text{ 故 } u_o(t) = 0.1 \sin(10^8 t - 90^\circ), \text{ V}$$

$$\text{更準確一點 } |T| = 1, \mathbf{f} = -\tan^{-1} 100 = -89.4^\circ \quad u_o(t) = 0.1 \sin(10^8 t - 89.4^\circ), \text{ V}$$

由頻率響應分類放大器

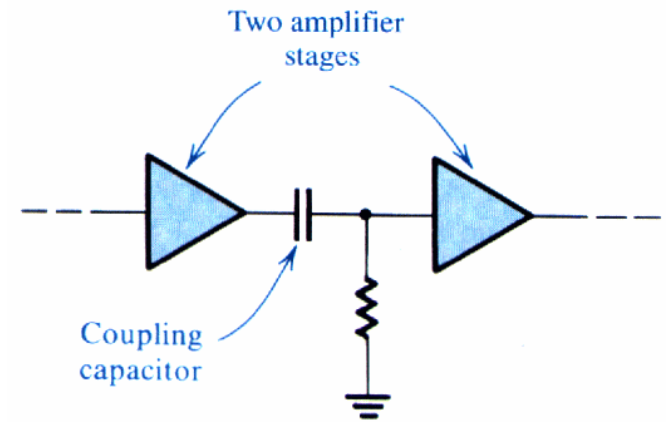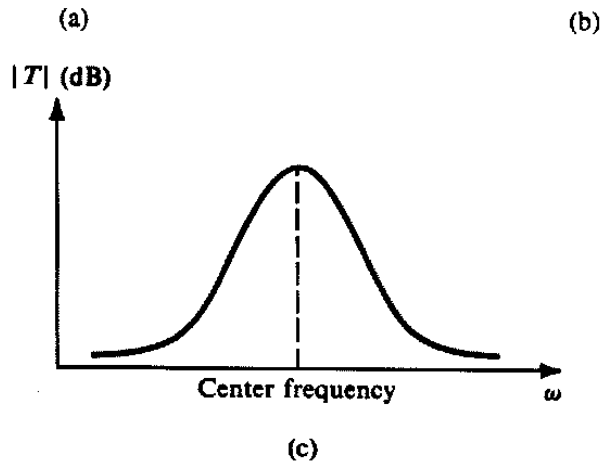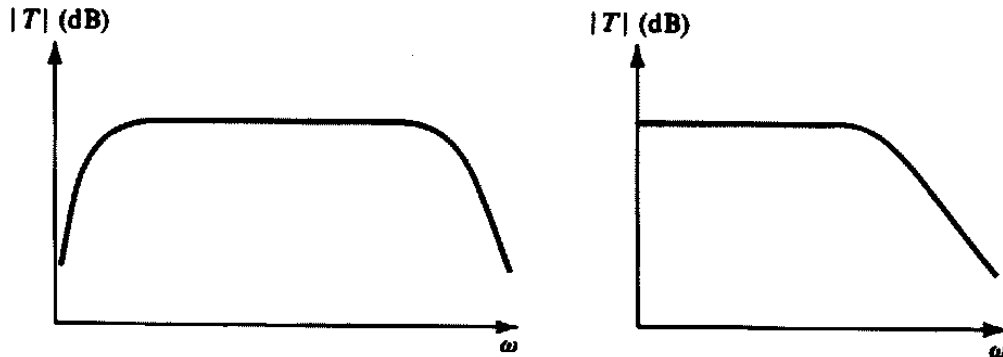(a) a capacitively coupled amplifier, (b) a direct-coupled amplifier, (c) a tuned or bandpass amplifier.



(a)