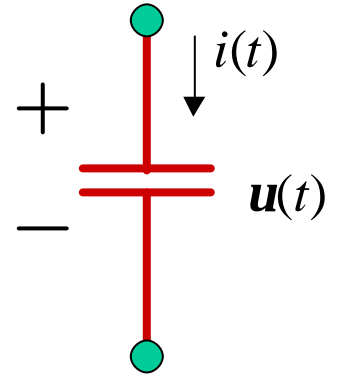


0.8 被動積分與微分器 ---RC電路的暫態分析

利用電容設計積分器與微分器

$$i = C \frac{du}{dt} \qquad u = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt + u(t_0)$$




電壓訊號的微分為電流訊號


電流訊號的積分為電壓訊號

若希望微分的輸出為電壓訊號，必須加上一電流到電壓的轉換電路CCVS。

若希望積分的輸入為電壓訊號，必須加上一電壓到電流的轉換電路VCCS。

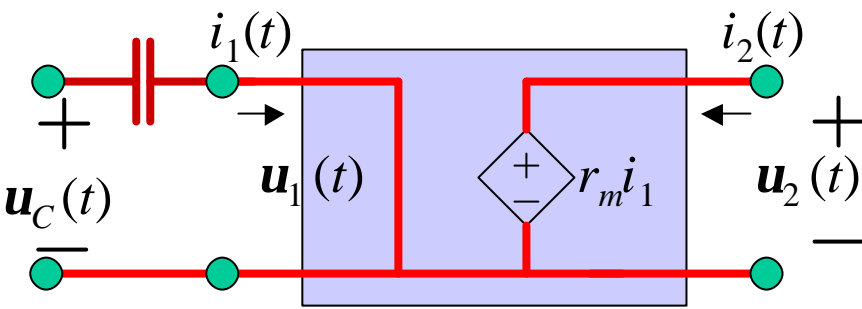


微分器

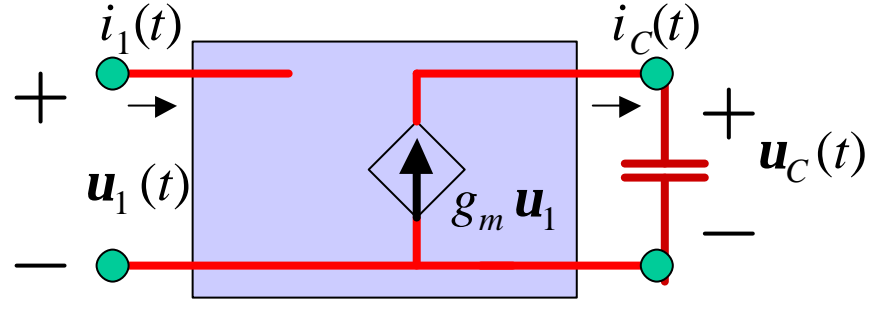

積分器


最簡易的VCCS與CCVS

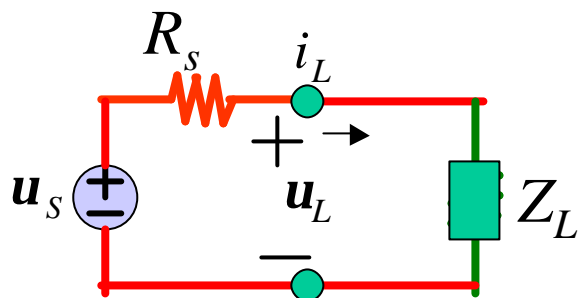

只要 $|u_L| \ll |u_s|$, 或 $|Z_L| \ll R_s$, $i_L \approx \frac{u_s}{R_s}$

可用作VCCS



等效電路為

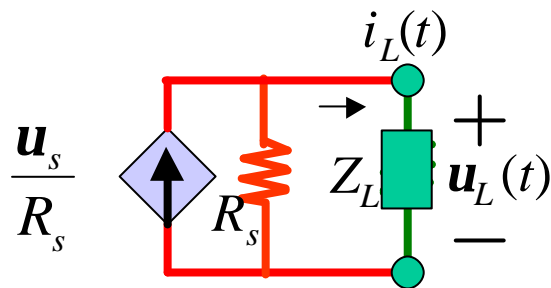

只要 $|u_L| \gg |u_o|$, 或 $|Z_L| \gg R_s$, $u_o = i_L R_s$


可用作CCVS

等效電路為

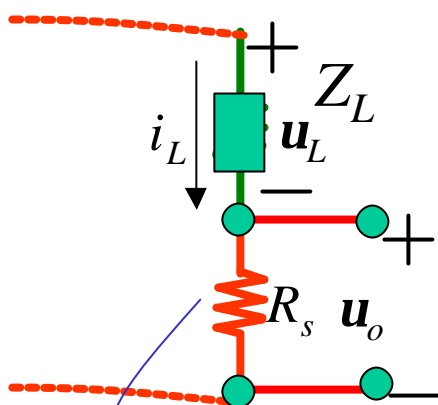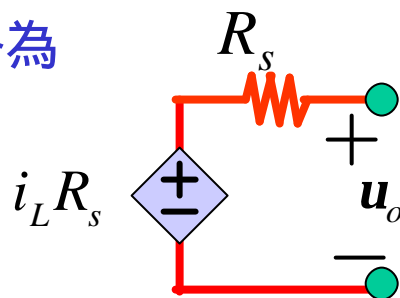

Current-sensing resistor

被動積分器

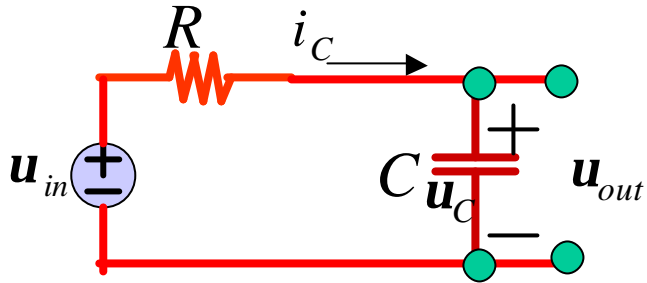

$$\mathbf{u}_{out} = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C dt + \mathbf{u}_C(t_0)$$

$$= \frac{1}{C} \int_{t_0}^t \frac{\mathbf{u}_{in} - \mathbf{u}_{out}}{R} dt + \mathbf{u}_C(t_0)$$


$$\mathbf{u}_{out} \approx \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t \mathbf{u}_{in} dt + \text{const.}$$

條件： $|\mathbf{u}_{in}| \gg |\mathbf{u}_{out}|$

$$\omega RC \gg 1$$

$$|\mathbf{u}_{out}| \approx \left| \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t \mathbf{u}_{in} dt \right| \sim \left| \frac{\mathbf{u}_{in}}{\omega RC} \right| \ll |\mathbf{u}_{in}|$$

被動微分器

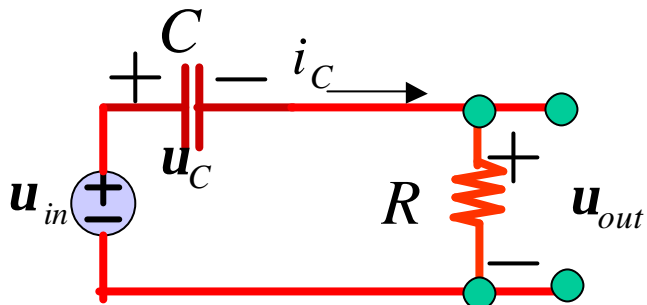

$$u_{out} = i_C R = RC \frac{du_C}{dt} = RC \frac{d(u_{in} - u_{out})}{dt}$$

$$u_{out} \approx RC \frac{du_{in}}{dt}$$

條件：




$$|u_{in}| \gg |u_{out}|$$

$$\omega RC \ll 1$$

$$|u_{out}| \approx \left| RC \frac{du_{in}}{dt} \right| \sim |\omega RC u_{in}| \ll |u_{in}|$$


脈衝響應 (Pulse Response)

---方波測試

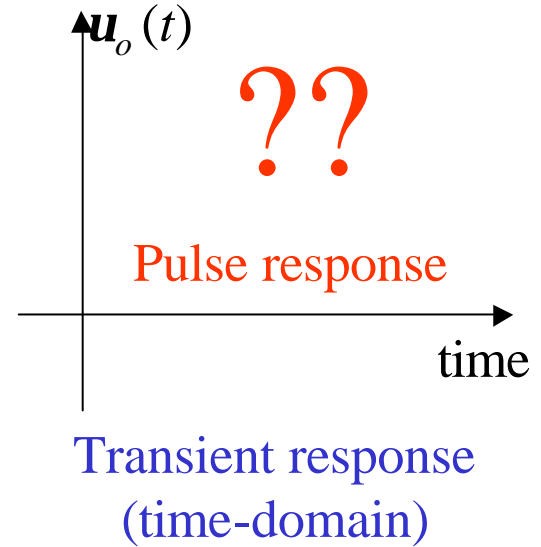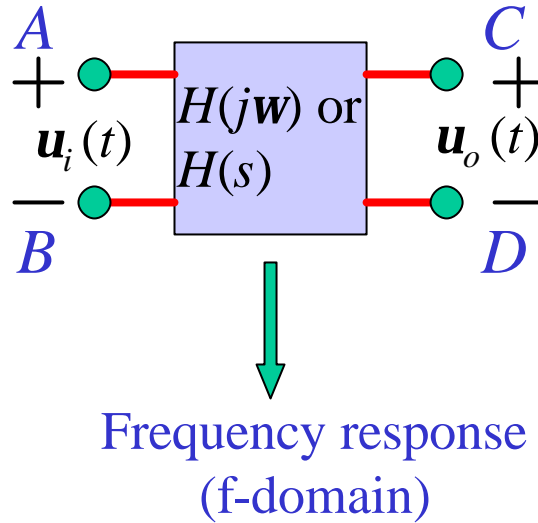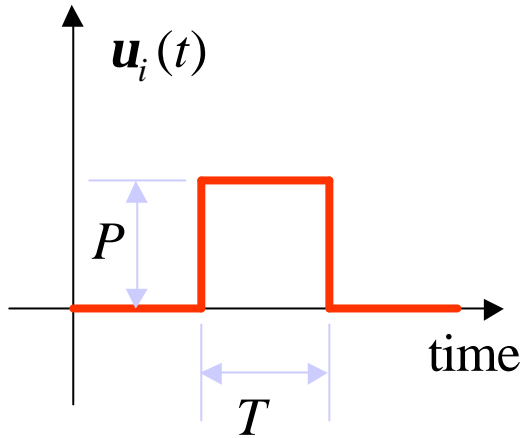

為何使用方波來測試??

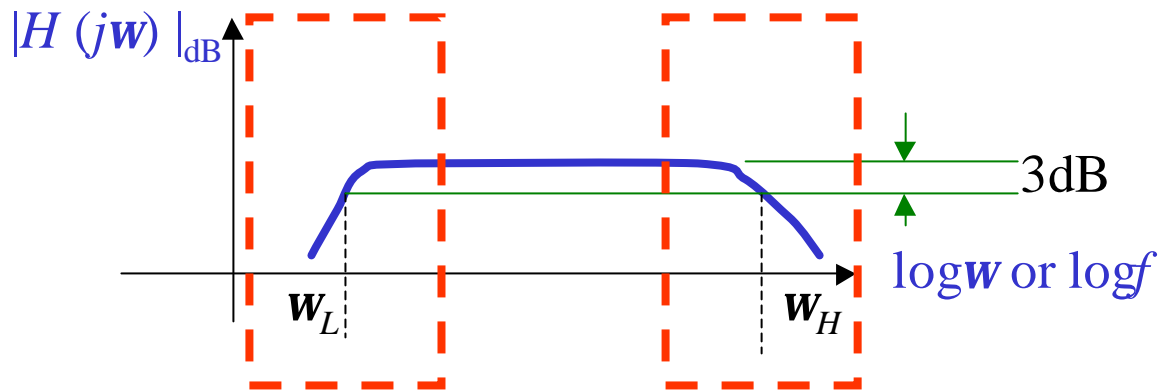
方波訊號包括了快速變化的部分，含有高頻的訊息；也包括維持不動的部分，含有低頻的訊息。輸入方波到系統中，觀察輸出重現的程度，即可得到系統的頻率特性。




此部分行為和一個高通率波器類似，其脈衝響應也和高通率波器類似

此部分行為和一個低通率波器類似，其脈衝響應也和低通率波器類似

w_L \longleftrightarrow Fractional sag

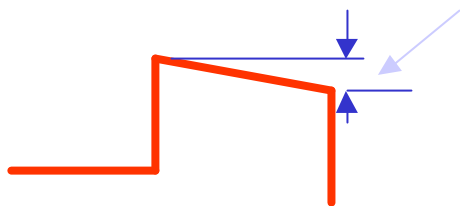


w_H \longleftrightarrow Rise time t_r

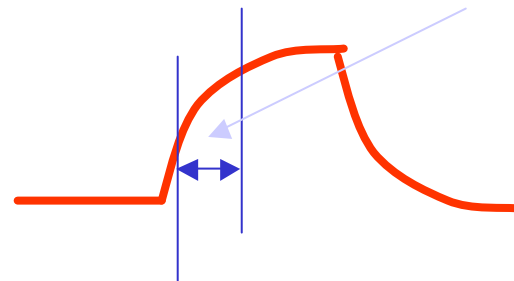


脈衝響應與STC網路之RC時間常數的關係


$t=RC$

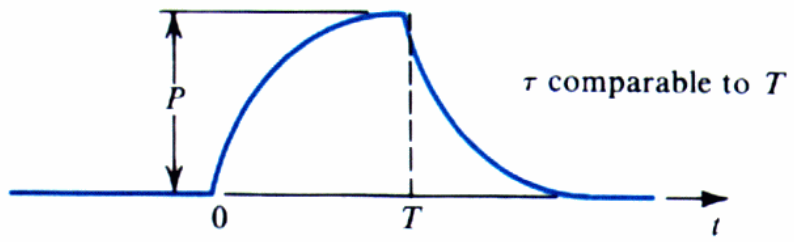


(a)

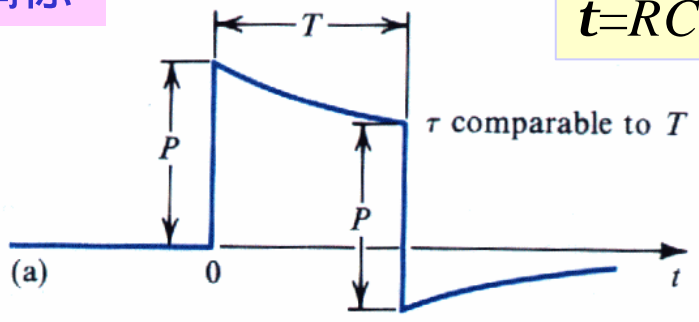


(a)

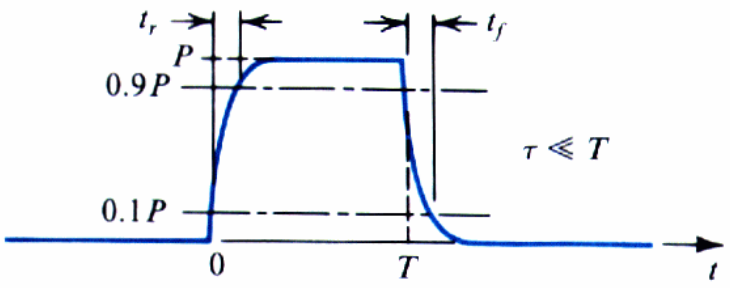


(b)

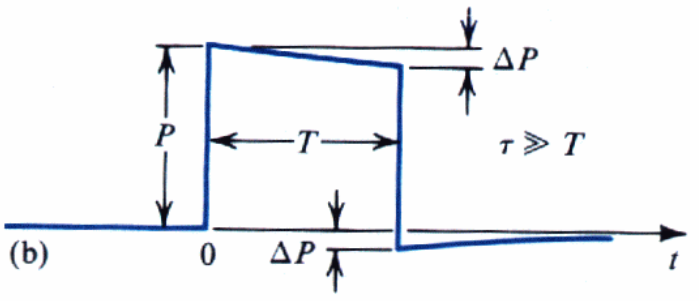

(b)

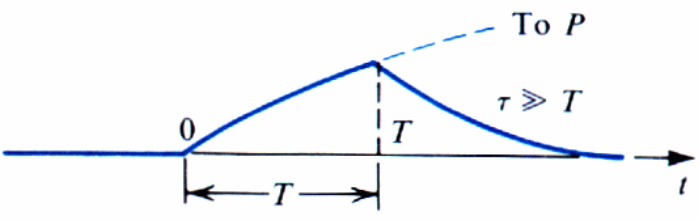

(c)


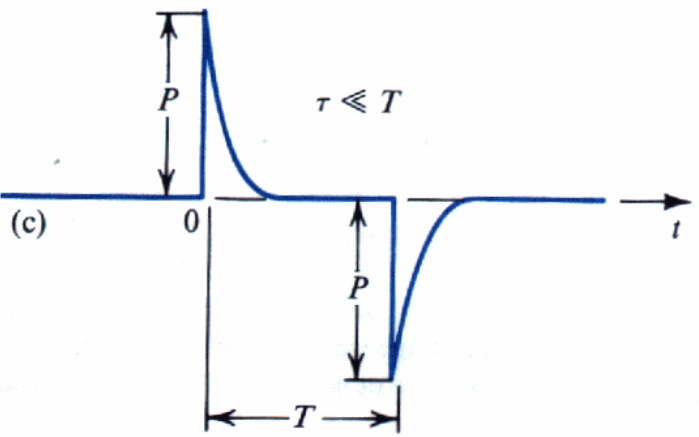


(c)

Low-pass STC network

High-pass STC network

ω_H 與 Rise time t_r

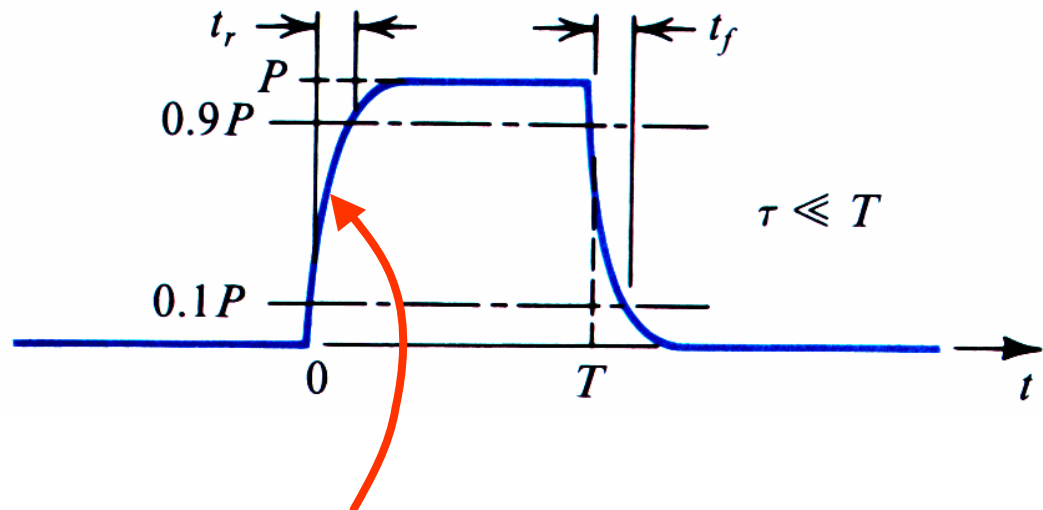
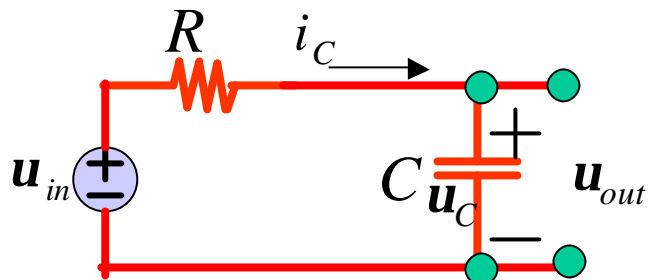


$$u_{out}(t) = P(1 - e^{-t/\tau}) = P(1 - e^{-\omega_H t})$$

$$t_r = \frac{2.2}{\omega_H} = \frac{0.35}{f_H} = 2.2RC$$

高頻限制 (or 有限頻寬) \leftrightarrow 輸出變化需要時間 (不能太快)

w_L 與 Fractional sag

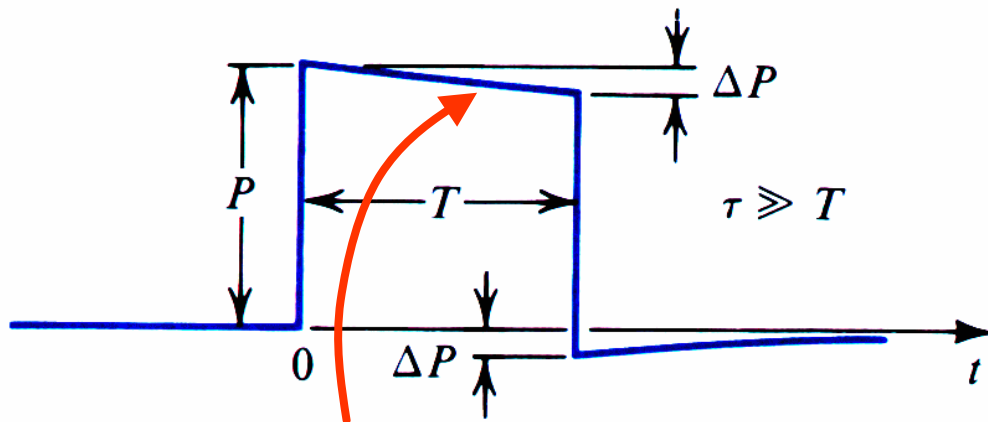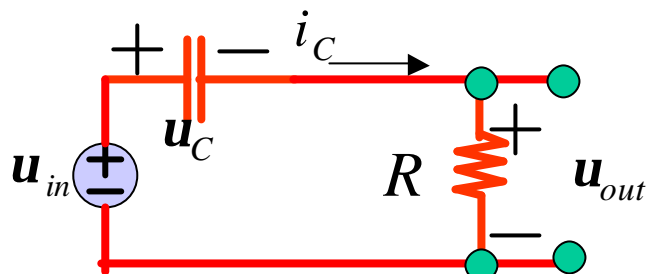


$$u_{out}(t) = P e^{-t/\tau} = P e^{-w_L t}$$


$$\begin{aligned} \text{fractional sag} &= \frac{\Delta P}{P} = 1 - e^{-w_L T} && \text{if } w_L T \ll 1 \\ &= 1 - [1 - w_L T + (w_L T)^2 - \dots] \approx w_L T \end{aligned}$$

低頻限制 (or 直流不能通過) \leftrightarrow 無法維持直流 (or 低頻) 成分

數位邏輯閘之傳遞延遲時間(propagation delay)

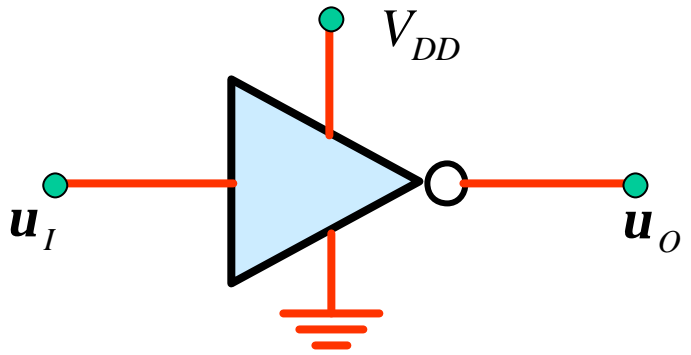

Inverter 反相器 (反閘) NOT

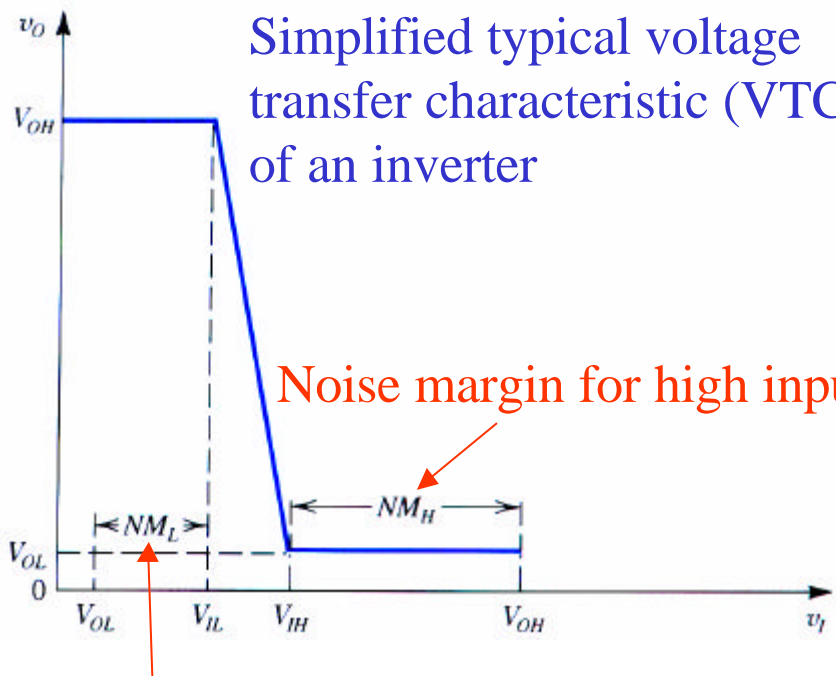




Simplified typical voltage transfer characteristic (VTC) of an inverter

Noise margin for high input

Noise margin for low input

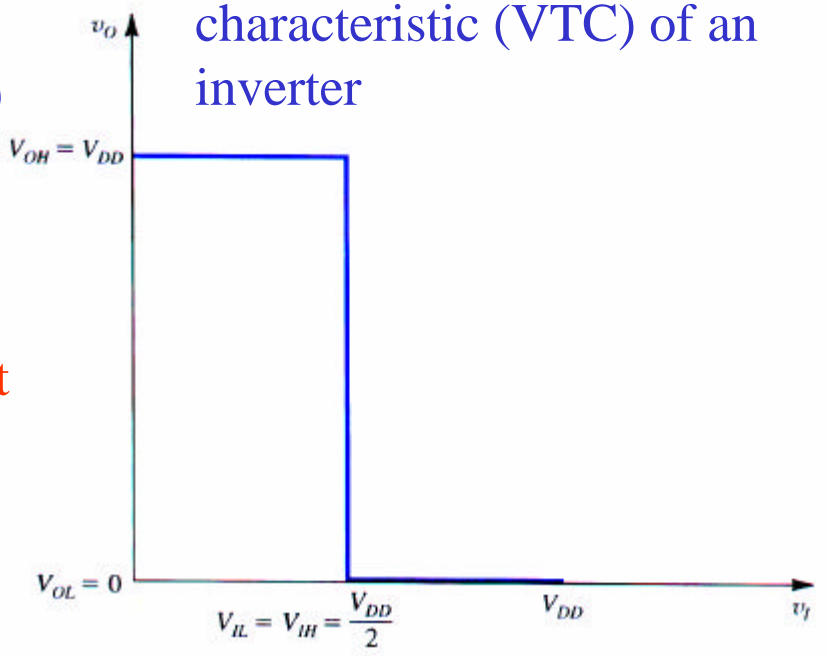Ideal voltage transfer characteristic (VTC) of an inverter



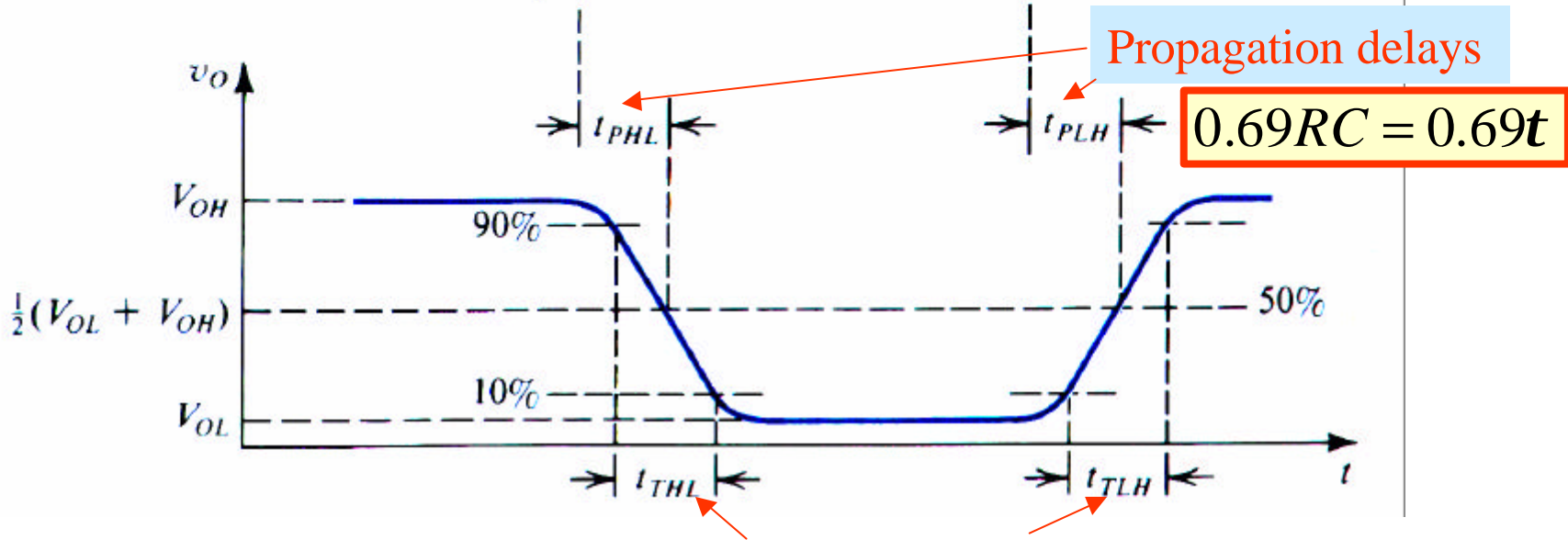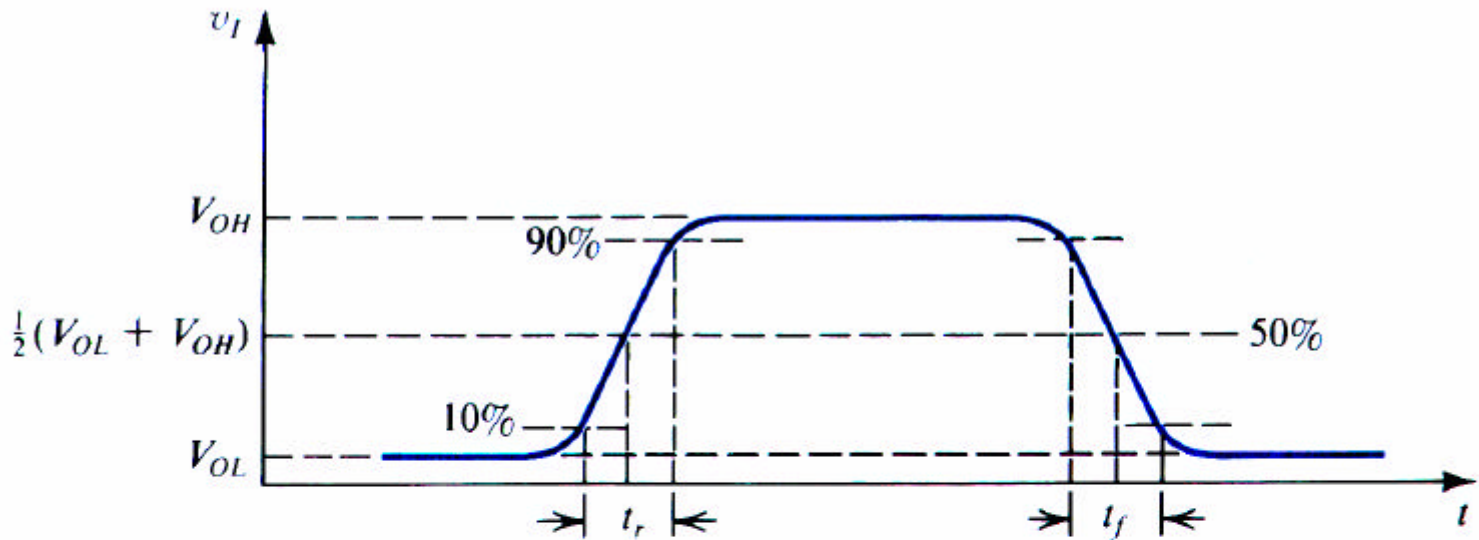

Transition times