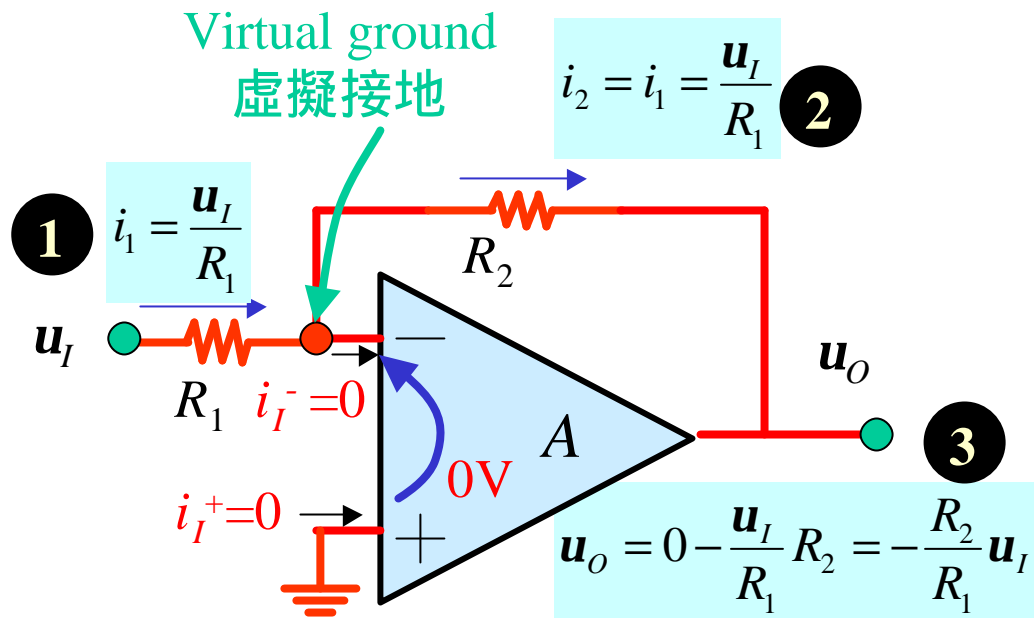


簡易運算放大器電路

反相放大器 (inverting amplifier)



$$G = \frac{u_o}{u_I} = -\frac{R_2}{R_1}$$


輸入阻抗

$$R_i = \frac{u_I}{i_1} = R_1$$

輸出阻抗

$$R_o = 0$$

等效電路可畫為

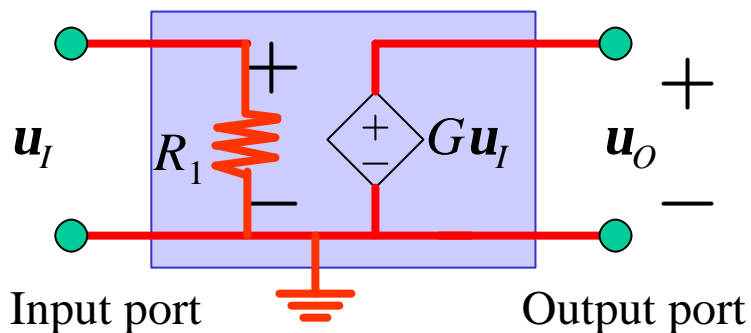


考慮 finite open-loop gain A

$$G = \frac{u_o}{u_I} = -\frac{R_2 / R_1}{1 + (1 + R_2 / R_1) / A}$$

(自行練習)

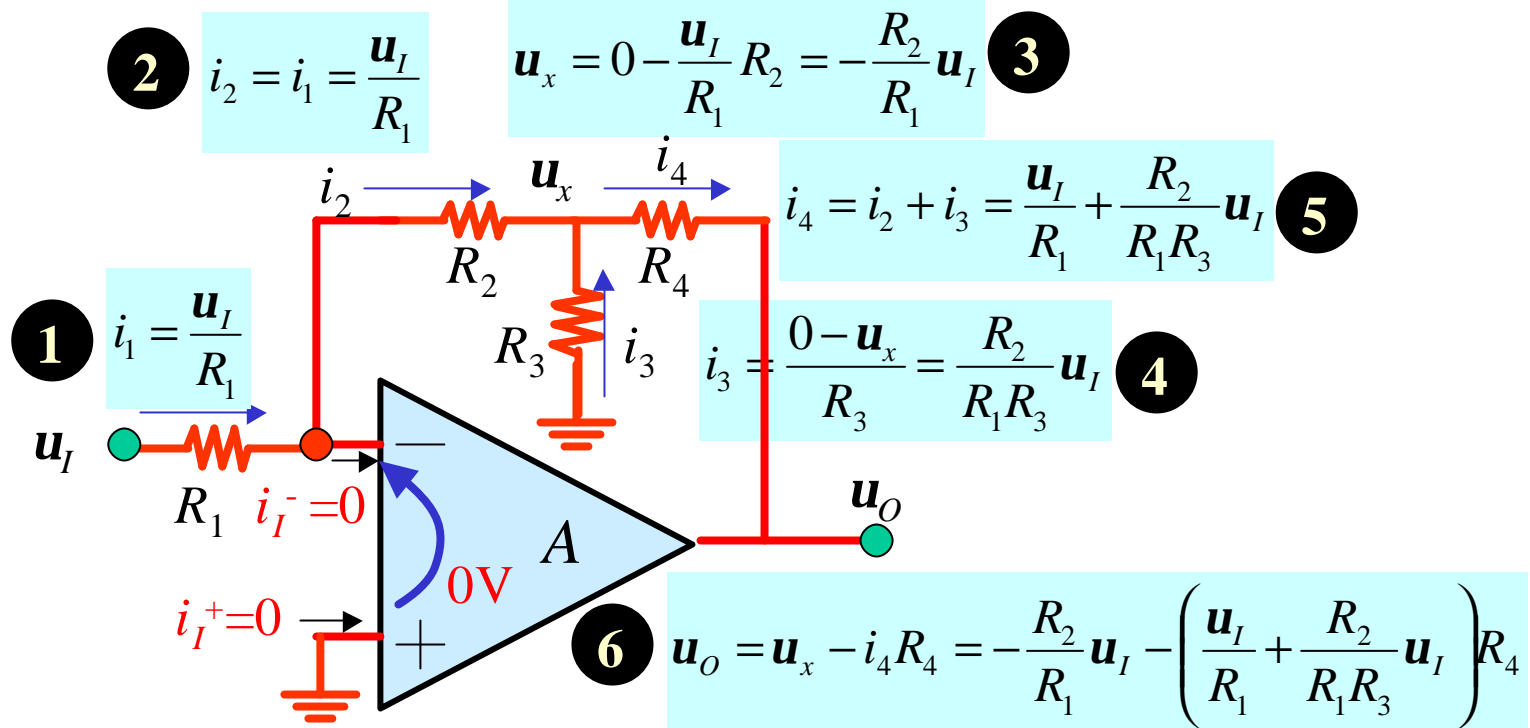用T型回授網路的反相放大器 (inverting amplifier with a T-network)




$$G = \frac{u_o}{u_I} = -\frac{R_2}{R_1} - \frac{R_4}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_4}{R_2} + \frac{R_4}{R_3} \right)$$


例題

利用運算放大器設計一個反相放大器，輸入阻抗 $1\text{M}\Omega$ ，增益 100 ，但電路中不得使用大於 $1\text{M}\Omega$ 的電阻。

設計一

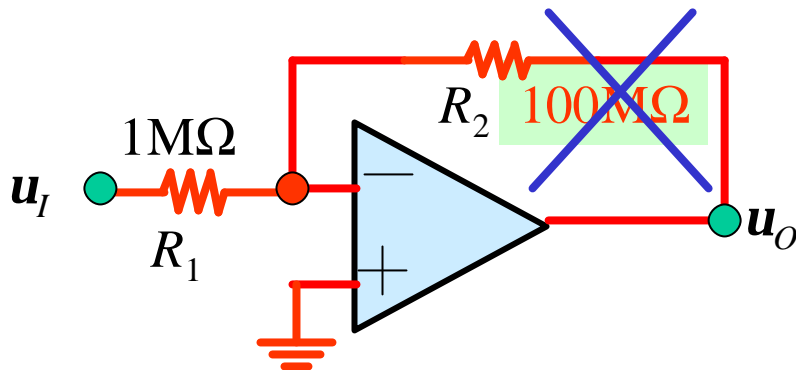

設計二

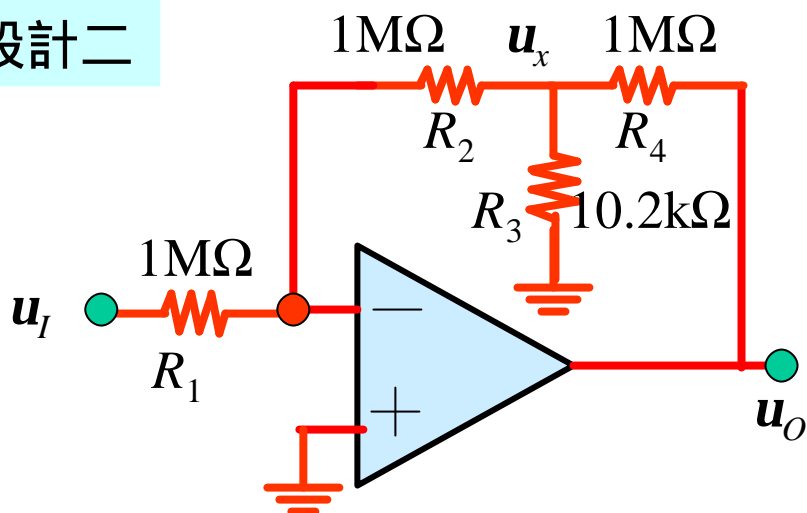


$$G = \frac{u_o}{u_i} = - \underbrace{\frac{R_2}{R_1}}_1 \left(1 + \underbrace{\frac{R_4}{R_2}}_1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$


98

$$R_3 = 1\text{M}\Omega / 98 = 10.2\text{k}\Omega$$



Current-to-Voltage Converter (CCVS)

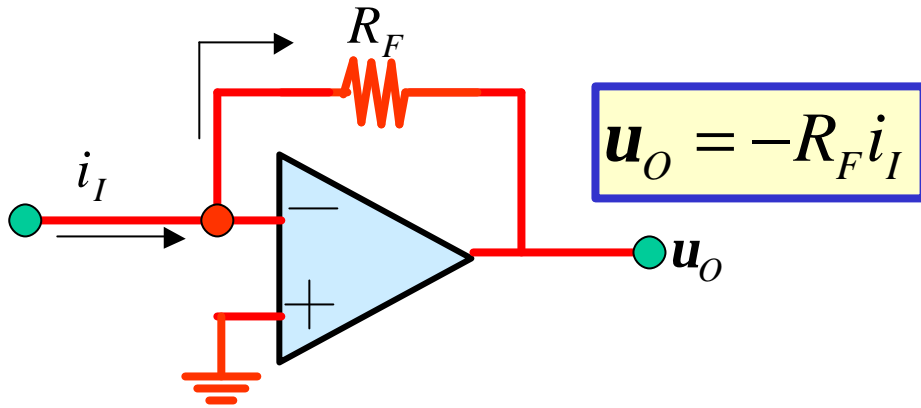


Transresistance Amplifier

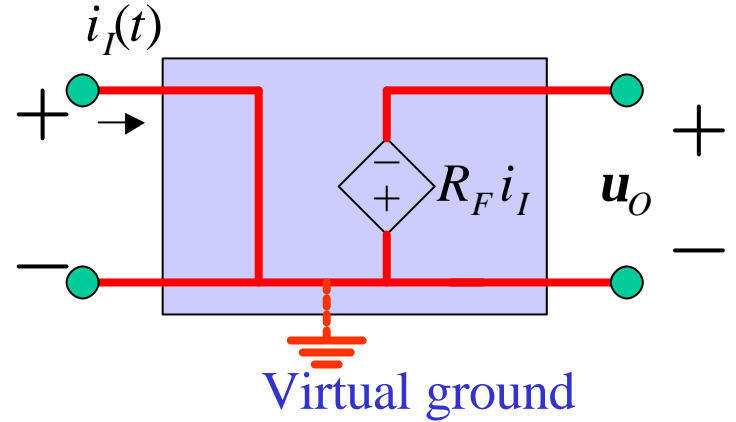

Voltage-to-Current Converter (VCCS)

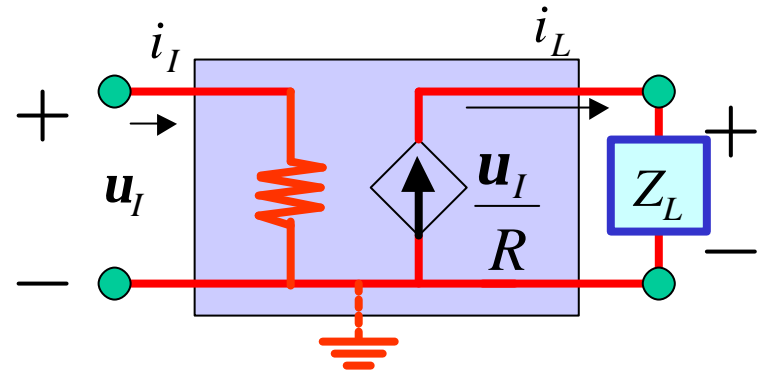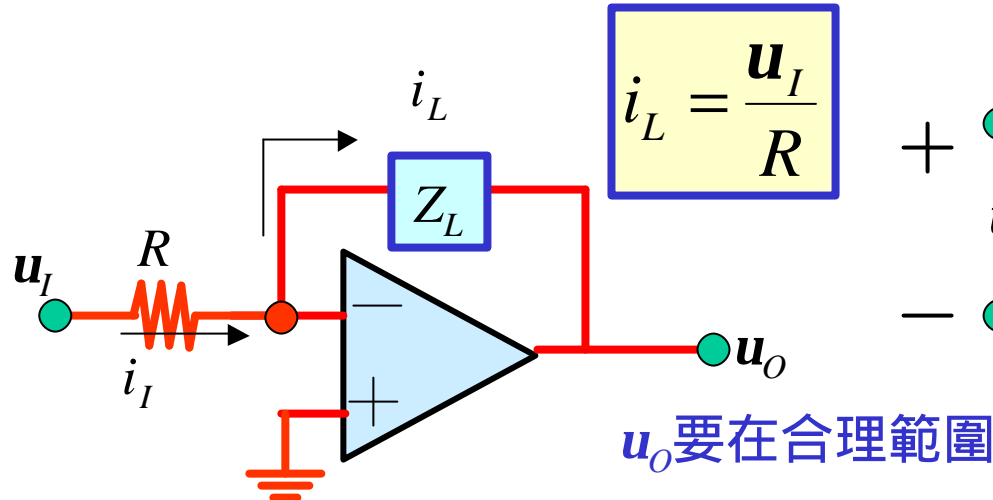

Voltage Follower (Buffer) 耦隨器 (緩衝器)

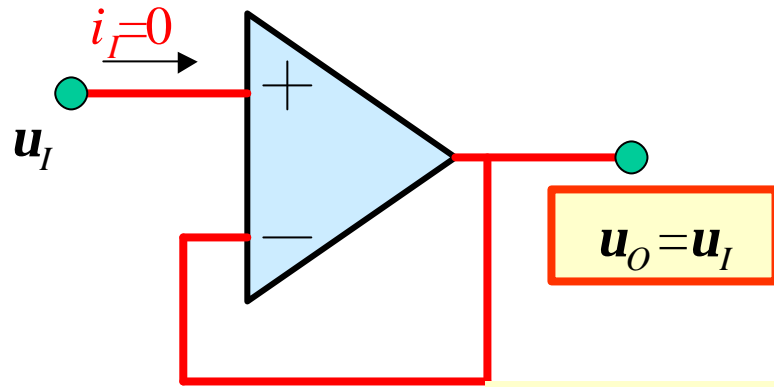


$$G=1, R_i \rightarrow \infty, R_o \rightarrow 0$$

用途：

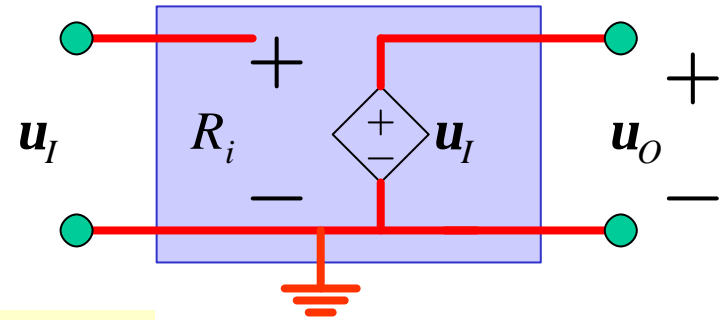- 1.改善負載效應
- 2.快速，寬頻
- 3.通常可提供大電流給負載
- 4.特別適用於高輸出阻抗的訊號源


注意事項：

不是每一種運算放大器都可接成緩衝器。有些會產生高頻振盪，這是由於高頻時，開路增益的相位達 180° ，且增益大小大於1，形成正回授。



Weighted Summer (加權加法器)

Summing amplifier

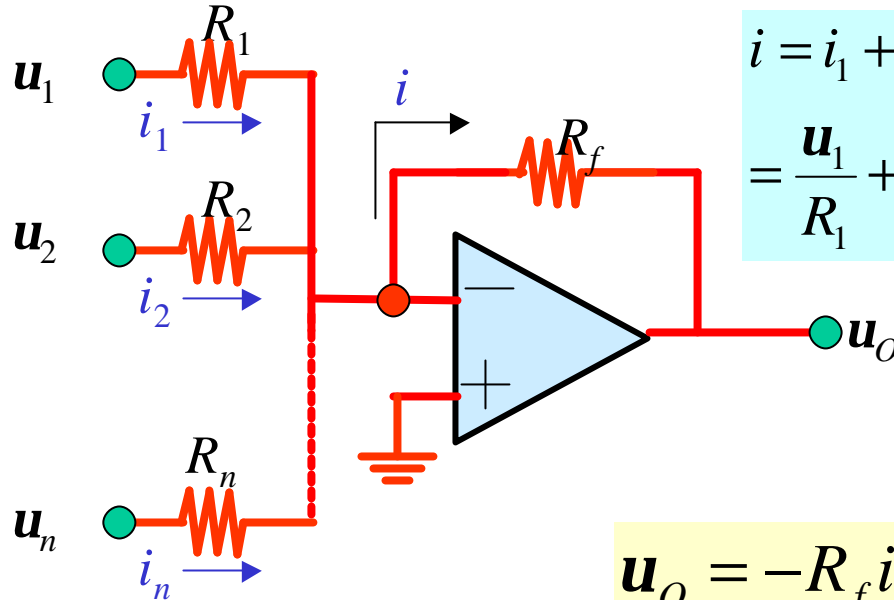


$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + \dots + i_n \\ &= \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \dots + \frac{u_n}{R_n} \end{aligned}$$

$$u_o = -R_f i$$

$$= -R_f \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \dots + \frac{u_n}{R_n} \right)$$

$$= - \left(\frac{R_f}{R_1} u_1 + \frac{R_f}{R_2} u_2 + \dots + \frac{R_f}{R_n} u_n \right)$$

差動放大器 (difference amplifier)

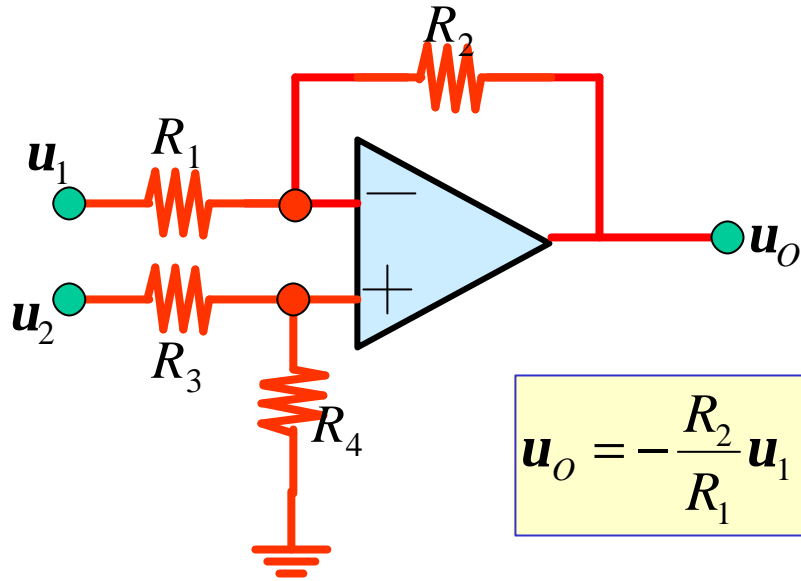


$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_1 + \frac{1 + R_2 / R_1}{1 + R_3 / R_4} u_2$$

差動放大器有兩個輸入訊號，利用線性疊加法：

先令 $u_2 = 0$ ，得輸出 u_{o1}


再令 $u_1 = 0$ ，得輸出 u_{o2}

然後 $u_o = u_{o1} + u_{o2}$

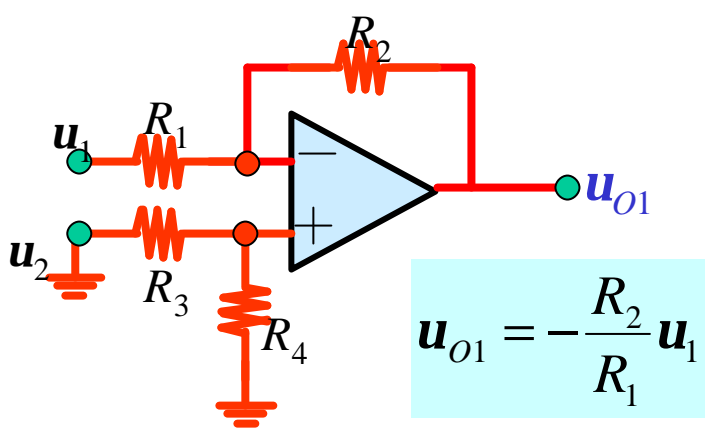

$$u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} u_1$$

$$R_{in1} = R_1$$

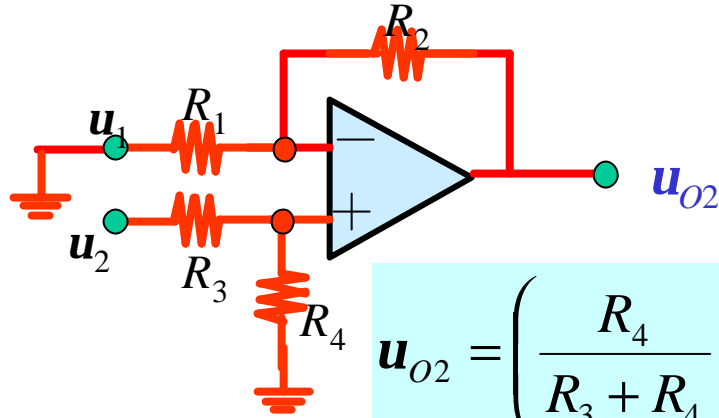

$$u_{o2} = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) u_2$$

$$R_{in2} = R_3 + R_4$$

$$\mathbf{u}_o = -\frac{R_2}{R_1}\mathbf{u}_1 + \frac{1+R_2/R_1}{1+R_3/R_4}\mathbf{u}_2$$

我們希望輸入只有共模訊號 \mathbf{u}_{CM} ，無差模訊號 \mathbf{u}_d 時，輸出愈小愈好。

令 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_{CM}$

$$\mathbf{u}_o = \left(-\frac{R_2}{R_1} + \frac{1+R_2/R_1}{1+R_3/R_4} \right) \mathbf{u}_{CM} \rightarrow 0$$

共模增益為0

CMRR

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$


一般選擇 $R_1=R_3$,
 $R_2=R_4$

$$\Rightarrow \mathbf{u}_o = -\frac{R_2}{R_1}\mathbf{u}_1 + \frac{1+R_2/R_1}{1+R_3/R_4}\mathbf{u}_2$$

$$\mathbf{u}_o = \frac{R_2}{R_1}(\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_1)$$


適當的選擇電阻後，

$$A_c=0, A_d=R_2/R_1$$

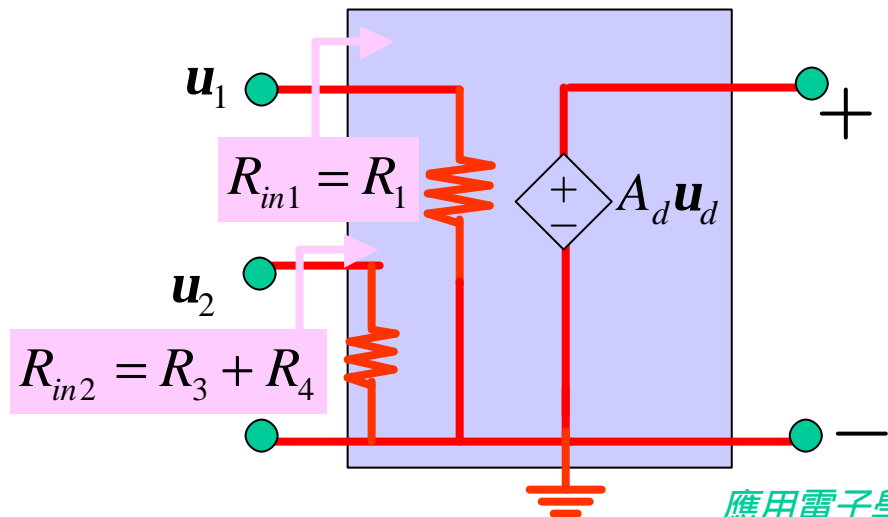


差模與共模的輸入阻抗

差模輸入阻抗

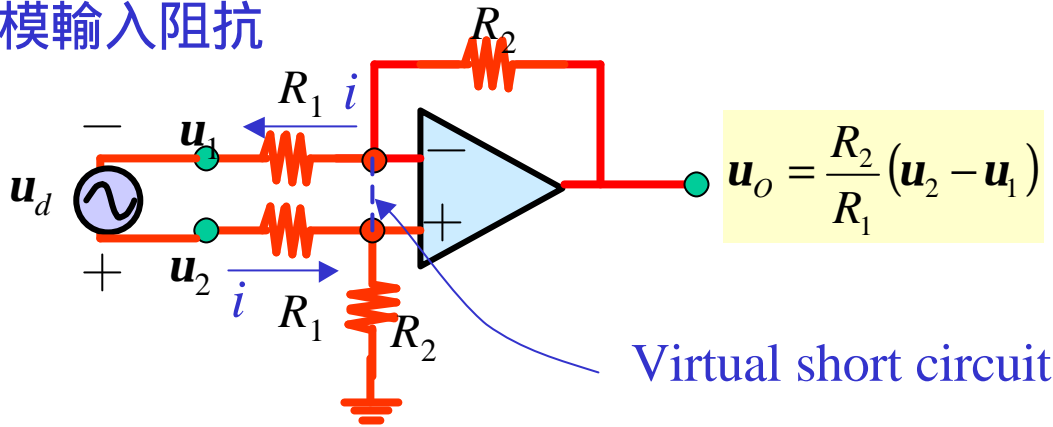

$$R_d = \frac{u_d}{i} = 2R_1$$

共模輸入阻抗

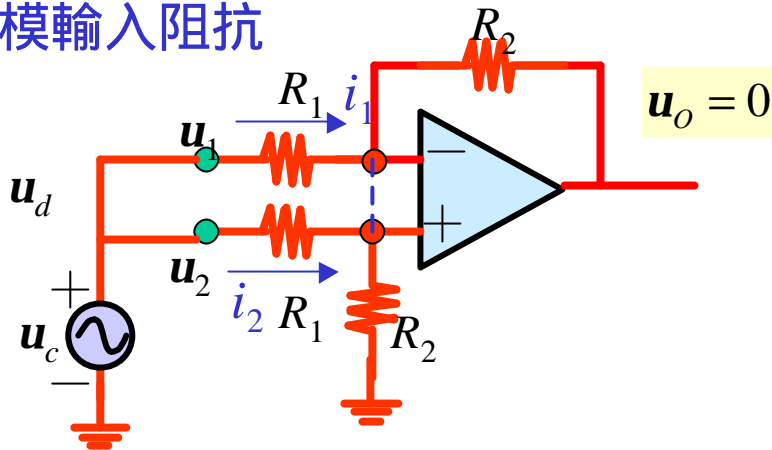


$$R_c = \frac{u_c}{i_1 + i_2} = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

$$i_1 = i_2 = \frac{u_c}{R_1 + R_2}$$

此差動放大器的缺點：

1. 增益不容易調整
2. 輸入阻抗小
3. 正負輸入端不對稱


儀器放大器 (instrumentation amplifier)

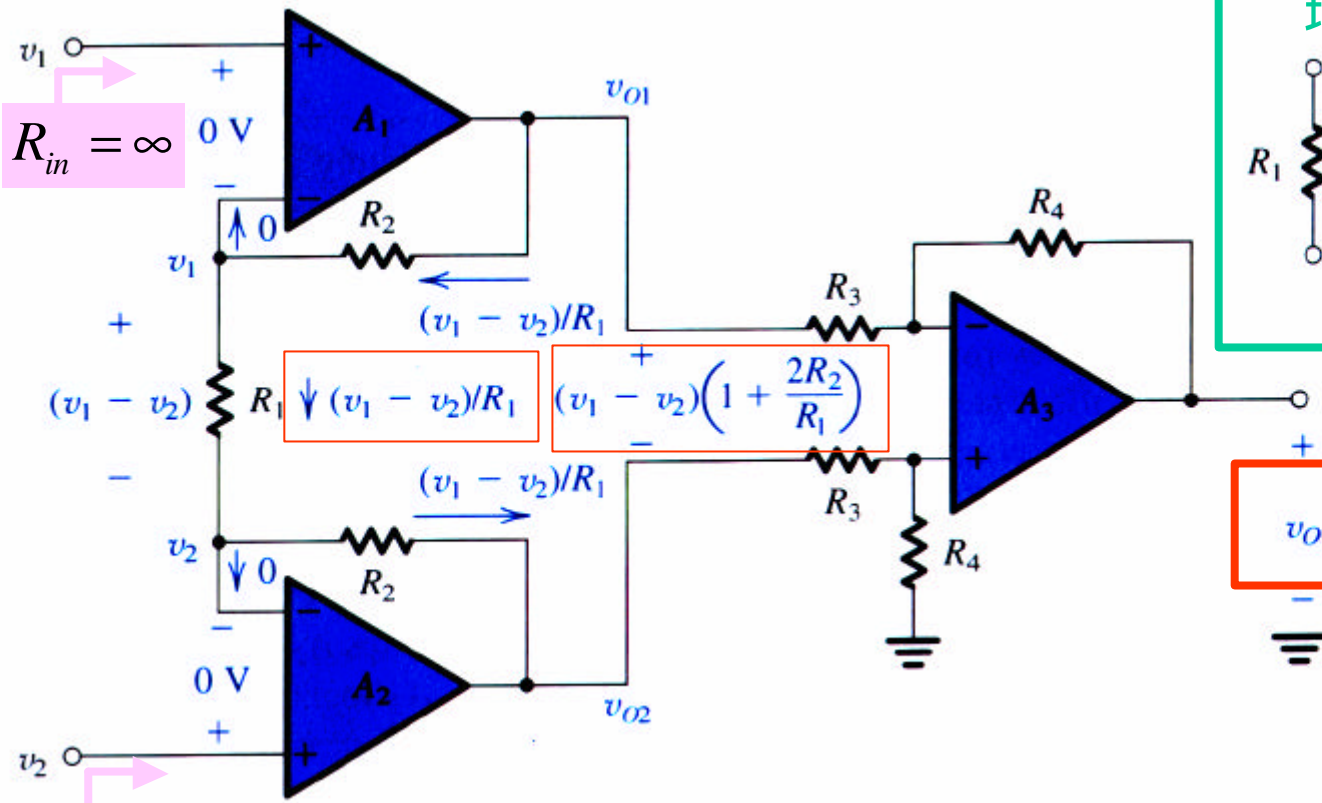

$R_{in} = \infty$

$R_{in} = \infty$

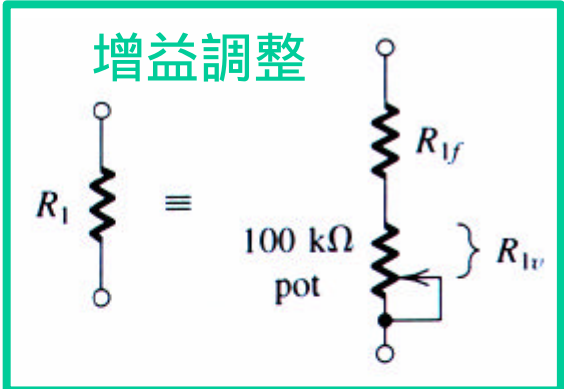$(v_1 - v_2)/R_1$
 $(v_1 - v_2)(1 + \frac{2R_2}{R_1})$



$$v_O = -\frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) (v_1 - v_2)$$

有現成的IC產品！

