

功率放大器

本實驗所使用的功率放大器由 LM3875 做成，實驗中主要功用為放大訊號產生器輸出訊號的功率，其詳細接線如下：

