 



## 運算放大器內部結構

1. OP的結構
2. 741的結構
3. 741的直流分析
4. 741的小訊號分析
5. CMOS OP結構

## OP一般結構



# 741結構

 


# 741的直流分析

分析時用的元件參數：


npn:  $I_S = 10^{-14} \text{A}$ ,  $b = 200$ ,  $V_A = 125 \text{V}$   
 pnp:  $I_S = 10^{-14} \text{A}$ ,  $b = 50$ ,  $V_A = 50 \text{V}$

$$I_{SA} = 0.25 \times 10^{-14} \text{A}; I_{SB} = 0.75 \times 10^{-14} \text{A}$$

## 電流源分析

 

 
## Current feedback loop of the first stage



 
## Load of the first stage amplifier

$R_{1,2}$ 用來增加負載阻抗，  
 $R_3$ 用來穩定 $Q_7$ 的 $V_{BE}$




## Bias current of the second stage

 

## Output-state bias

要決定 $I_{E18}$ ，先假設 $V_{BE18} = 0.6V$

 


$$V_{BB} = V_T \ln \frac{I_{C14}}{I_{S14}} + V_T \ln \frac{I_{C20}}{I_{S20}}$$

假設 $I_{S14} = I_{S20} = 3 \times 10^{-14} A$

$$I_{C14} = I_{C20} = 154\mu A$$

## 結論


 


DC COLLECTOR CURRENTS OF THE 741 CIRCUIT ( $\mu\text{A}$ )


$Q_1$	9.5	$Q_8$	19	$Q_{13B}$	550	$Q_{19}$	15.8
$Q_2$	9.5	$Q_9$	19	$Q_{14}$	154	$Q_{20}$	154
$Q_3$	9.5	$Q_{10}$	19	$Q_{15}$	0	$Q_{21}$	0
$Q_4$	9.5	$Q_{11}$	730	$Q_{16}$	16.2	$Q_{22}$	0
$Q_5$	9.5	$Q_{12}$	730	$Q_{17}$	550	$Q_{23}$	180
$Q_6$	9.5	$Q_{13A}$	180	$Q_{18}$	165	$Q_{24}$	0
$Q_7$	10.5						
  
# 741的小訊號分析

Input stage: active-load differential amplifier



 *Small signal model for the input stage of 741*




$$\begin{aligned} R_{id} &= 4(b_N + 1)r_e \\ &= 4 \times 201 \times \frac{25\text{mV}}{9.5\text{mA}} \\ &= 2.1\text{M}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_{m1} &= \frac{a}{2r_e} \approx \frac{g_m}{2} \\ &= \frac{1}{2 \times 2.63\text{k}\Omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{o1} &= R_{o4} // R_{o6} \\ &= 2r_o // r_o [1 + g_m(r_p // R_2)] \\ &= (2 \times 5.26\text{M}\Omega) // (18.2\text{M}\Omega) \\ &= 6.7\text{M}\Omega \end{aligned}$$
 
## Small signal analysis for the 2<sup>nd</sup> stage---gain stage



$$R_{i2} = (\mathbf{b}_{16} + 1)[r_{e16} + R_9 // (\mathbf{b}_{17} + 1)(r_{e17} + R_8)] \\ \approx 4\text{M}\Omega$$



$$i_{c17} \approx \frac{\mathbf{u}_{b17}}{r_{e17} + R_8} = \frac{1}{r_{e17} + R_8} \mathbf{u}_{i2} \frac{R_9 // R_{i17}}{(R_9 // R_{i17}) + r_{e16}}$$

$$R_{i17} = (\mathbf{b}_{17} + 1)(r_{e17} + R_8)$$


$$G_{m2} \equiv \frac{i_{c17}}{\mathbf{u}_{i2}} \approx 6.5\text{mA/V}$$

$$R_{o2} = R_{o13B} // R_{o17} \\ = r_{o13B} // r_{o17} \left\{ 1 + \mathbf{b}_{17} \frac{R_8}{R_9 // [r_{e16} + R_{o1} / (\mathbf{b}_{16} + 1)] + r_{p17} + R_8} \right\} \\ = (90.9\text{k}\Omega) // (227.3\text{k}\Omega) \left\{ 1 + 200 \frac{0.1}{50 // [1.54 + 6700 / (200 + 1)] + 9.1 + 0.1} \right\} \\ = (90.9\text{k}\Omega) // (380.1\text{k}\Omega) \\ = 73.4\text{k}\Omega$$
  
$$R_{oC} \approx \left[ 1 + \mathbf{b} \frac{R_e}{R_B + r_p + R_e} \right] r_o$$



## Output stage of 741

 


輸出級可能是 $Q_{14}$ 或 $Q_{20}$  ON，會影響輸入和輸出阻抗計算。也同時和負載有關。

假設 $Q_{20}$  ON，電流為5mA。


$$R_{i3} \approx b_{23}[r_{e23} + r_{o13A} // b_{20}(r_{e20} + R_L)] \\ = 50(280k\Omega // 50 \times 2k\Omega) \\ \approx 3.7M\Omega$$

$$R_o \approx r_{e20} + \frac{R_{o23}}{b_{20}} \approx r_{e20} + \frac{1}{b_{20}} \left( r_{e23} + \frac{R_{o2}}{b_{23}} \right) \\ = 5 + \frac{1}{50} \left( 139 + \frac{73400}{50} \right) \Omega \\ = 37\Omega$$

輸出級均為follower，open-circuit gain約為1

 
 
## Gain and frequency response of the 741




$$\begin{aligned}
 \frac{\mathbf{u}_o}{\mathbf{u}_i} &= -G_{m1}(R_{o1} // R_{i2})(-G_{m2}R_{o2}) \frac{R_{i3}}{R_{i3} + R_{o2}} \frac{R_L}{R_L + R_o} \\
 &\approx -\frac{1}{5.26} (6700 // 4000)(-6.5 \times 73.4) \frac{3700}{3700 + 73.4} \frac{2}{2 + 0.037} \\
 &= -476.2 \times (-467.8) \times 0.98 \\
 &= 218,720 \text{V/V} \\
 &= 106.8 \text{dB}
 \end{aligned}$$

$$C_{eq} = C_C(1 + |A_2|) = 30\text{pF} \times 469 = 14070\text{pF}$$

$$W_H = \frac{1}{C_{eq}(R_{o1} // R_{i2})} = \frac{1}{14070\text{pF}(6.7\text{M}\Omega // 4\text{M}\Omega)} = 28.4\text{rad/s}$$



$$f_H = 4.5\text{Hz}$$
 
$$f_T = A_0 f_H = 984\text{kHz} \approx 1\text{MHz}$$


  
## Slew rate (SR)

輸出電壓最大的變化速率(V/s) , 會限制full-power bandwidth



測試電路


$$u_O(t) = \frac{2I}{C_C} t$$

$$\text{SR} = \frac{2I}{C_C}$$



$$= \frac{2 \times 9.5\mu\text{A}}{30\text{pF}} = 0.63\text{V/ms}$$

## CMOS OP結構

基本型

 

## Folded-cascode CMOS OP amp

  

增加輸入共模訊號的範圍